

NOWY

1/92

ELEKTRONIK

nr ind. 367141

miesięcznik elektroników

cena 7900 zł

SPIS TREŚCI

Układ nadzorujący μP	2
Regulator pracy wycieraczek.....	2
Hi-Fi efekt Lesley.....	3
Przetwornik DC-DC.....	5
Autoalarm w wykonaniu CMOS.....	7
Dzielnik częstotliwości do 1GHz.....	8
Płaski spiew.....	9
Ekonomiczny powielacz o małej impedancji wyjściowej.....	10
Schematy, po które czasami warto sięgnąć cz. 7 (zastosowanie timera 555 cz. 2).....	10
Przesuwnik fazowy z adaptacją do zmian częstotliwości.....	12
DS 1267 (cyfrowy podwójny potencjometr).....	13
Schemat AMSTRADA CPC 6128.....	14
Złącze RS 232C.....	16
Preparaty chemiczne w arezolu stosowane w elektronice.....	17
Generator funkcji z częstościomierzem cyfrowym.....	18
Katalog cz. 16.....	21

Jak zamieścić ogłoszenie w "NE"

Aby zamieścić ogłoszenie w "NOWYM ELEKTRONIKU" należy przesłać treść ogłoszenia do redakcji na adres: P.W. "ARTCOM" Redakcja "Nowego Elektronika", skr. poczt. 100, 82-300 Elbląg 1. Po otrzymaniu treści ogłoszenia redakcja prześle rachunek do zleceniodawcy ogłoszenia.

CENY

- 1 cm² ogłoszenia 7.000zł (najmniejsze ogłoszenie 20 cm²)
- ogłoszenia drobne do 50 słów 4.000zł za słowo

Za treść ogłoszenia redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Adres Redakcji - P.W. "ARTCOM", Redakcja "NOWEGO ELEKTRONIKA", skr. poczt. 100, 82-300 Elbląg 1, tel. 418-84 wew. 32
Redaktor naczelny - J. Ryszard Świątkowski
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i korekty nadesłanych artykułów.
Wydawca - P.W. "ARTCOM"
Skład - P.W. "ARTCOM"
Druk - Grudziądzkie Zakłady Graficzne im. W. Kułerskiego w Grudziądzu, pl. Wolności 5

Układ nadzorujący μP

Wiele firm reklamując swoje układy mikroprocesorowe zaznacza, że są one wyposażone w układ nadzorujący (ang. Watch-dog).


Zadaniem jego jest automatyczne resetowanie systemu w przypadku "zawieszenia się" programu, powstałego np. na skutek pojawienia się impulsu zakłócającego i skoku pod przypadkowy adres.

Zasada działania układu nadzorującego polega na kontroli, czy system "żyje", tzn. czy na określonym wyjściu mikroprocesora co pewien odstęp czasu pojawiają się impulsy, które wyzwalały uniwibrator. Jeśli impulsy nie pojawiają się we właściwym momencie uniwibrator wróci do

stanu spoczynkowego i drugi uniwibrator wytworzy impuls kasujący. Po zadziałaniu watch-doga mikroprocesor powróci do kontrolowanej pracy.

Układ jest bardzo prosty, a znakomicie poprawia niezawodność pracy systemów. Bardzo istotne jest wybranie odpowiedniego wyjścia do badania aktywności systemu lub takie zmodyfikowanie programu, aby co okres - krótszy niż stała czasowa uniwibratora - pojawił się impuls. W przeciwnym razie układ nadzorujący będzie konsekwentnie resetował poprawnie pracujący system.

mgr inż Witold Wrotek

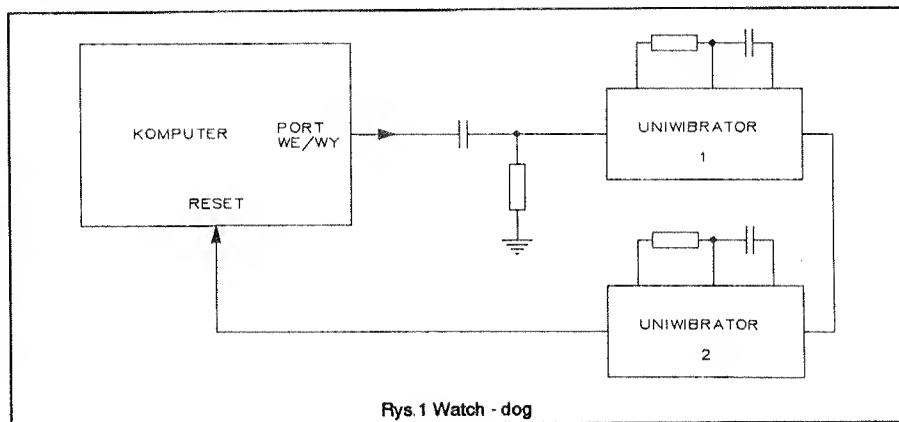


Rys. 1 Watch - dog

Regulator pracy wycieraczek

Przedstawiony układ pokazuje powiązanie scalonego timera z tranzystorami mocy. Układ zapewnia nieprzerwaną pracę wycieraczek samochodowych w ciągu np. 3 sekund (dwa cykle pracy wycieraczek). Przerwy pomiędzy cyklami można regulować w zakresie 0,5-20 sekund. Regulatorem można sterować potencjometrem zamontowanym na pulpicie

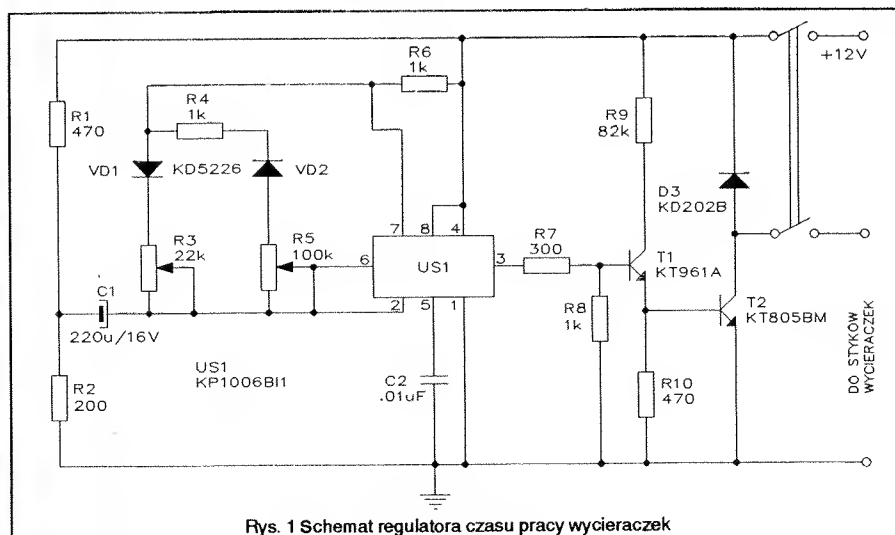samochodu. Obwód zadający czas pracy zbudowany jest na timerze US1. Generuje on sygnał impulsowy z niezależną regulacją czasu trwania impulsu (silnik wycieraczek pracuje) i przerwy. Długość przerwy regulowana jest przy pomocy rezystora R5, a czas trwania impulsu (w rzeczywistości liczba podwójnych ruchów



Rys. 1 Schemat regulatora czasu pracy wycieraczek

wycieraczek) ustalany jest nastawnym rezystorem R3.

Po włączeniu układu przez rezystor R3 zaczyna ładować się kondensator C1. Zaraz po podaniu napięcia zasilania na wyjściu timera US1 ustala się wysoki poziom napięcia. Tranzystory T1 i T2 będą odetkane i na silnik wycieraczek będzie podane napięcie zasilania. Po naładowaniu się kondensatora C1 do $\frac{2}{3} U$ zasilania

na wyjściu timera napięcie zmniejszy się praktycznie do zera i tranzystory T1 i T2 zostaną zatkane. Ale silnik będzie pracował, aż do powrotu wycieraczek do pierwotnego położenia. Po przełączeniu timera kondensator C1 zacznie rozładowywać się przez rezystory R4, R5. Jeżeli potrzebne będą przerwy większe niż 20 sekund, to trzeba zwiększyć wartość albo rezystora R5 albo kondensatora C1.

Jeżeli potrzebne jest wydłużenie czasu trwania pierwszego cyklu pracy wycieraczek zaraz po włączeniu układu, należy odłączyć rezystory R1 i R2, a wyprowadzenie "-" kondensatora C1 zewrzeć do masy. Od jakości kondensatora C1 zależy stabilność czasowych charakterystyk cyklu pracy wycieraczek. Tranzystor T2 należy zamontować na radiatorze.

Na podstawie Radio 12/88.

Hi - Fi efekt Lesley

Przedstawiony układ jest nadzwyczajnym układem realizującym efekty muzyczne. Są to efekty "wirujących głośników" (efekt-Lesley). "Wirowanie" to osiągnięte jest na drodze elektronicznej o jakości Hi-Fi i bez zniekształceń. Układ ten umożliwia szybkie, okresowe przesłanianie to lewego to prawego kanału i równocześnie to prawego to lewego kanału, to znaczy obydwa kanały są przesłaniane z możliwością nastawiania częstotliwości przesłaniania w zakresie od 1 do 10 Hz.

Dla licznych sygnałów muzycznych ze względnie słabym efektem stereo, układ ten daje dodatkowe możliwości.

Właściwy efekt uzyskiwany jest przez skoki amplitudy, które to odpowiednio do możliwości przesłaniania są wzmacniane i przenoszone na inne strony. Układ ten zapewnia także powstanie tego interesującego efektu wtedy, gdy sygnały stereo są niewyraźne (słabe), a nawet układ działa przy czystych sygnałach monofonicznych.

Koszty budowy takiego układu są właściwie niewielkie w porównaniu do jakości uzyskanych efektów.

Opisany niżej "Stereo effectizer" daje akustycznie prawdziwe, wyraźne przesłanianie pozycji z jakością Hi-Fi i zbudowanie takiego "effectizera" jest rzeczywiście niedrogą metodą uzyskania efektów "wirujących głośników".

Obsługa i funkcje

Sygnały wejściowe stereo mogą być podawane na wejście układu z tunera, wzmacniacza, kasetowego magnetofonu, CD-playera i innych urządzeń. Sygnały te podawane są na gniazda typu Cinch BU1 i BU2. Sygnały wyjściowe stereo są odbierane z gniazd BU3 i BU4. Układ podaje na nie sygnały ze wzmocnieniem 1:1 (0dB).

Do układu można też bezpośrednio podłączyć słuchawki, przy czym regulacja głośności w słuchawkach może być realizowana potencjometrem "wzmocnienie". Układ zasilany jest 12V/300 mA.

Z pomocą potencjometru "Różnica" można przeprowadzać efekt-Lesley dla sygnałów monofonicznych albo mało wyraźnych sygnałów stereo.

Potencjometrem "Regulacja przesunięcia" są realizowane modulacyjne dewiacje, to znaczy wybiecie, przysunięcia i odsunięcia części sygnału. Regulator używany jest do realizacji "lewego uderzenia" (obracanie się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Wówczas sygnał w urządzeniu przebiega bez żadnych wpływów, podczas gdy przy "prawym uderzeniu" ten regulator jest całkowicie przesłonięty, to znaczy, że jest realizowana wzajemna zamiana kanałów.

Potencjometrem "Regulacja prędkości" jest realizowana prędkość przesłaniania i leży ona w zakresie 1-10 Hz.

Opis schematu

Obydwa kanały stereo są w znacznym stopniu identyczne, tak że opis można skoncentrować np. na lewym kanale, który znajduje się w górnej części schematu przedstawionego na rys. 1.

Sygnał wejściowy podawany jest z gniazda BU1 i sprzęgający kondensator C1 ma nieodwracające wejście (wyprowadzenie 3) bufora zrealizowanego na wzmacniaczu operacyjnym US1A. Poziom DC (punkt pracy) leży przy tym w połowie napięcia roboczego i jest ustalany przy pomocy dzielnika na rezystorach R2, R13. Z wyjścia (wypr.1) sygnał podawany jest na obwód R4 C3, który tworzy filtr dolnoprzepustowy o częstotliwości granicznej 350 Hz.

Na wejście układu scalonego US1B (wypr.5) jest podawana dolna część częstotliwości sygnału m.cz.. Wyjściowy sygnał z US1B (wypr.7) jest podawany przez rezystor R23 na wejście sumujące układu scalonego US3B (wypr.4), który jest regulatorem głośności. Rezystor R24 jest rezystorem sprzężenia zwrotnego, a na rezystorze R25 jest mieszana wysokoczęstotliwościowa część sygnału. Na obwodzie C23 i R 51 jest zrealizowany filtr

górnoprzepustowy, który przesłania niskoczęstotliwościową część lewej połowy układu scalonego US3.


Układ scalony US1 z jego rezystorem sprzężenia zwrotnego R5 tworzy wzmacniacz odwracający. Jego wyjście (wypr.14) jest zawsze takie, że odwracając wejście (wypr.12) o stałym potencjale (UB/2) jest takie jak nieodwracające wejście (wypr.12). Obwód C3, R5 tworzą zatem kombinację filtra górnoprzepustowego o takiej samej częstotliwości granicznej jak filtr dolnoprzepustowy tworzony przez obwód C3 R4.

Przesunięcie fazowe 180° uzyskuje się przy pomocy układu scalonego US1D, jak również rezystorów R6, R7. Wyjście US1D (wypr.8) jest teraz filtrowane górnoprzepustowo przez właściwą przesłaniającą jednostkę zrealizowaną przy pomocy US3A z układem pomocniczym. Ta jednostka pracuje w następujący sposób:

Układ scalony US3A zawiera dwa wzmacniacze przesłony. Wejścia 5 i 6 oraz wyjście 7 tworzą górny wzmacniacz, a wejścia 13, 14 oraz wyjście 12 tworzą dolny wzmacniacz. W zależności od wysokiego napięcia sterującego na wypr.9 US3A sygnał jest przełączany z wejść 5(14) albo 6(13) na wyjścia 7(12), przy czym przebieg przesłaniania jest proporcjonalny do napięcia sterującego na wypr.9. Przez obwód C7, R15 (filtr górnoprzepustowy) jest filtrowany m.cz. sygnał lewego kanału i znajduje się przy wypr.5, a obwód C10, R18 filtruje sygnał do wypr.13. Z wypr.7 układu scalonego US2D sygnał m.cz. jest podawany na dwa wejścia wzmacniaczy przesłony (wypr.6 i 14).

Przy napięciu sterującym +5V (UB/2), m.cz. sygnał lewego kanału jest podany przez C7, R15 i wypr.5 do wyjścia 7 i prawego kanału przez C9, R17 i wypr.14 do drugiego wyjścia wypr.12.

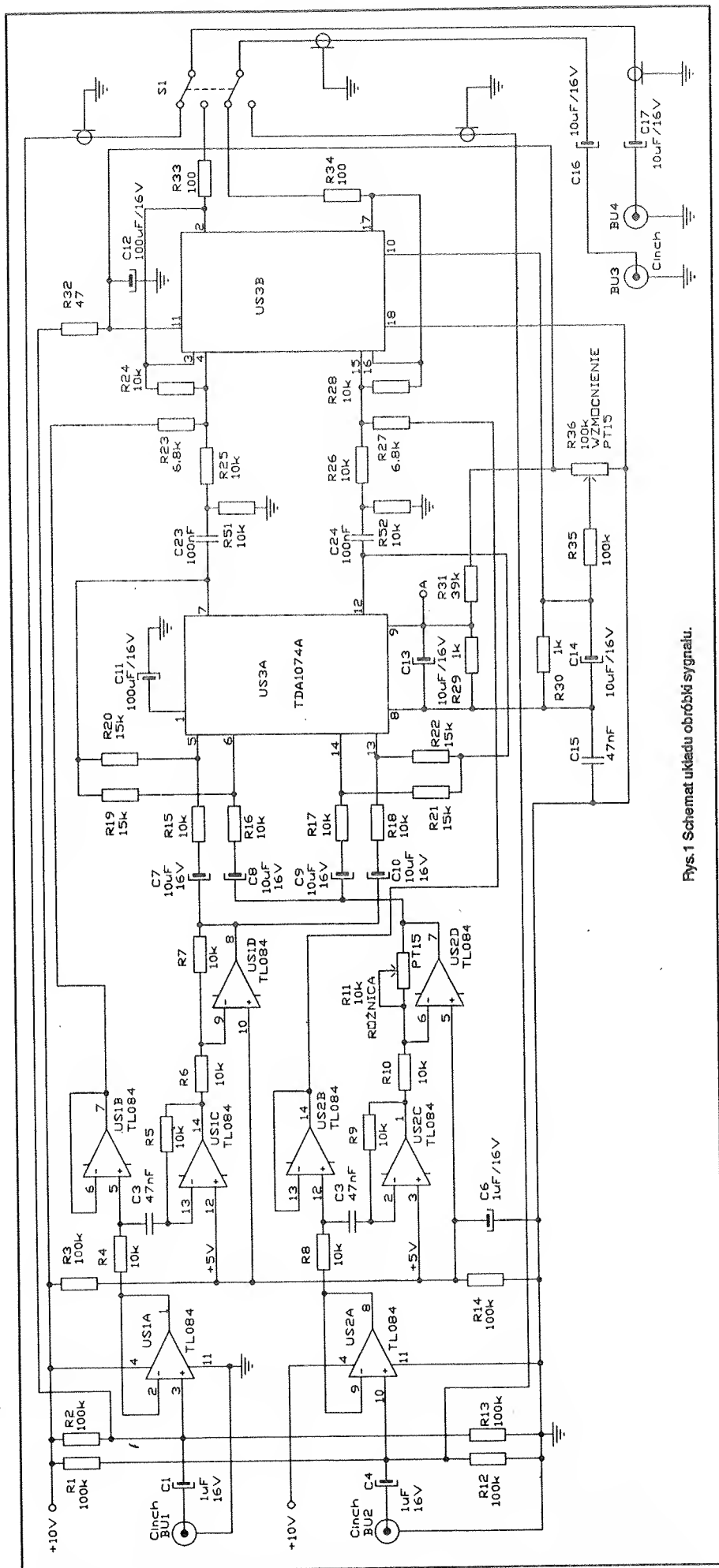Obniżenie napięcia sterującego na wypr.9 US3A powoduje, że teraz sygnał wejściowy prawego kanału włącza lub mniej (w zależności od napięcia sterującego) jest przesłany przez C8, R16 i



Rys. 1 Schemat układu obróbki sygnału.

wypr.6 do wypr.7, podczas gdy sygnał lewego kanału przez obwód C10, R18 i wyprowadzenie 13 do wyjścia 12 jest przesyłany. Ma to praktyczne znaczenie przy zmianie kanałów.

Niska częstotliwość ma dla ludzkiego słuchu przy odczuwaniu kierunku niewielkie znaczenie i może być kierowana przez R23 do sumującego punktu wypr.4 US3B, podczas gdy średnie i wysokie częstotliwości są przez układ przesłania US3A i rezystor R25 mieszane.

Sygnał - audio dla lewego kanału jest wyprowadzany z wyj.2 US3B, a dla prawego kanału z wyj.17 i doprowadzany przez rezystory R33 i R34, jak również kondensatory C16 i C17 do gniazd BU3 i BU4.

Oddziaływanie na całkowitą głośność realizowane jest potencjometrem R36, podczas gdy rezystor R35 oddziałuje na napięcie sterujące na wypr.10 US3B. Na wypr.8 układu scalonego US3A podawane jest napięcie odniesienia dla wejść sterujących tego układu i zależy od rezystorów R29 i R30.

Wartość całkowitego wzmacnienia jest tak dobrana, że przy "prawym uderzeniu" regulator głośności ustawia wzmacnienie całkowite dokładnie na 1 (0dB). Mała rezystancja wyjściowa układu scalonego US3 pozwala na bezpośrednie podłączenie słuchawek o rezystancji wewnętrznej około 200Ω.

Napięcie sterujące jest podawane przez punkt "A" z układu przedstawionego na rys.2. Układ ten działa następująco:


Układ scalony US5A z obwodem pomocniczym tworzy generator, którego częstotliwość jest ustalana rezystorem R41 w zakresie od 1 do 10 Hz. Napięcie na dodatnim biegunie kondensatora C21 określającego częstotliwość ma przebieg trójkątny i jest podawane na bufor US5B ustalający żądany poziom.

Przy pomocy układu scalonego US5C, w którego pętli sprzężenia zwrotnego znajduje się potencjometr R49, można regulować amplitudę od 0 do max odpowiadającą wielkości przesłania. Układ scalony US5D jeszcze raz dokonuje buforowania. To napięcie jest następnie podawane przez rezystor R50 o odpowiednim znaczeniu do sterującego wejścia wypr.9 US3A na rys.1.


Napięcie zasilające podawane jest przez zwykłą wtyczkę do gniazda BU5 (Ø3,5 mm). Dioda D1 zabezpiecza polaryzację. Układ scalony US4 jest regulatorem stałego napięcia typu 7810 i z kondensatorami C18-C20 generuje napięcie 10V zasilające układ.

Opracowano na podstawie "ELV journal" 2/91.


mgr inż. Zbigniew Pędzik

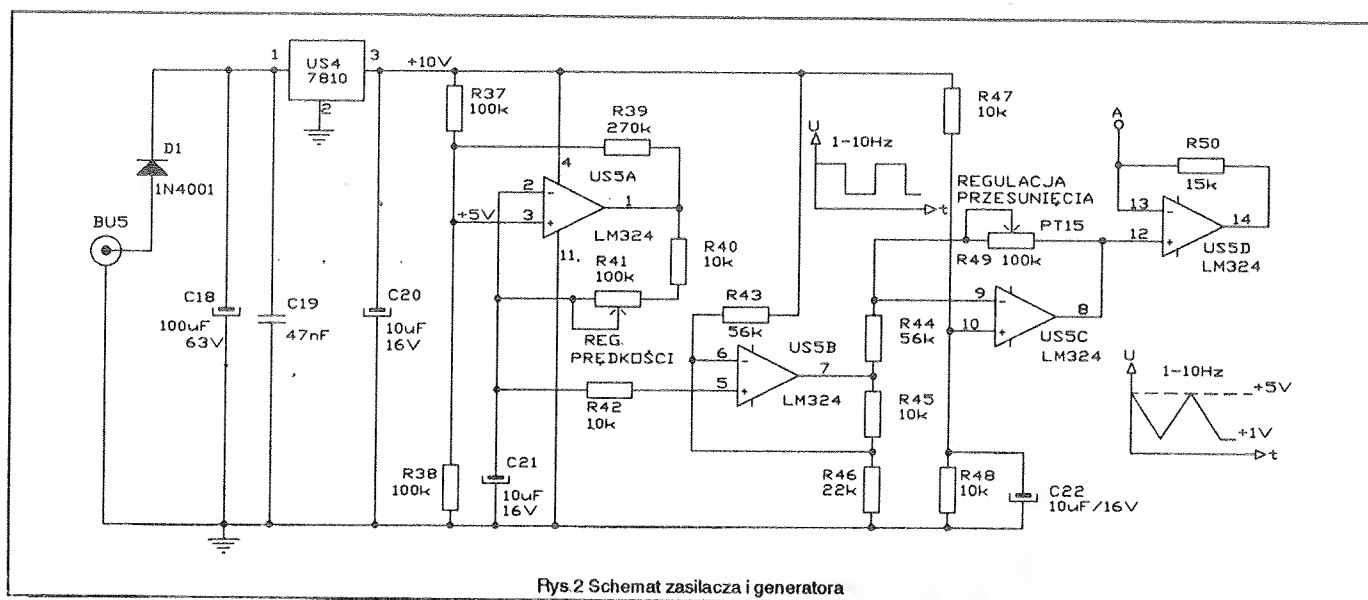

Rys. 2 Schemat zasilacza i generatora

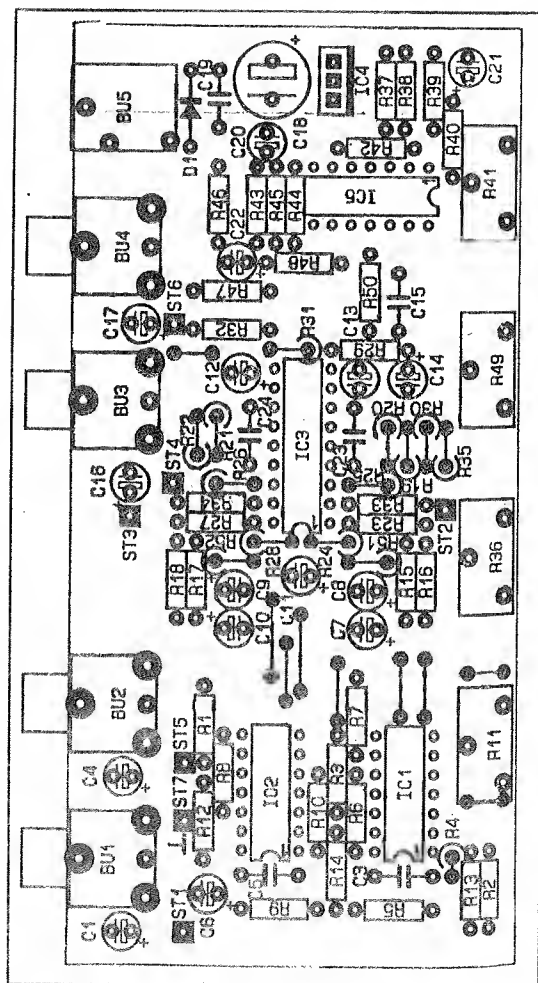

Rys. 3 Widok płytki od strony elementów

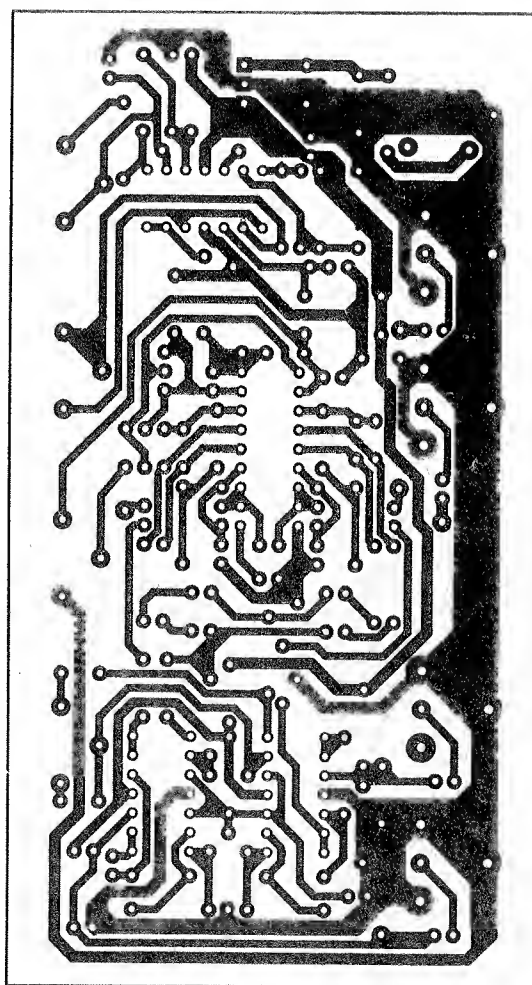

Rys. 4 Widok płytki od strony druku


Przetwornik DC-DC

Układ ten służy do zasilania stałonapięciowych urządzeń, często potrzebujących pomocniczego napięcia (dodatniego lub ujemnego), albo ustalenia wewnętrznego napięcia zasilającego do 90%. Można go zmontować na płytce o wymiarach tylko 32 x 63 mm. Posiada proste cztery wyprowadzenia (2 wejścia, 2 wyjścia). Napięcie wejściowe 5 - 40V.

Napięcie wyjściowe w zależności od okablowania: (2 x wejściowe napięcie - 2,8 V) dodatnie (40V max) albo (napięcie wejściowe - 2,8 V) ujemne (-40 V max). Prąd wyjściowy do 200 mA. Optymalnym wyposażeniem jest układ z diodami Schottk'y i germanowymi tranzystorami.

Inny wariant optymalnego wyposażenia, to układ z regulatorem dodatkiego lub ujemnego napięcia, przeznaczonym do wysokiej wyjściowej stabilizacji (zmniejsza wtórne napięcie każdorazowo o 2 - 2,5 V).

Zasada działania

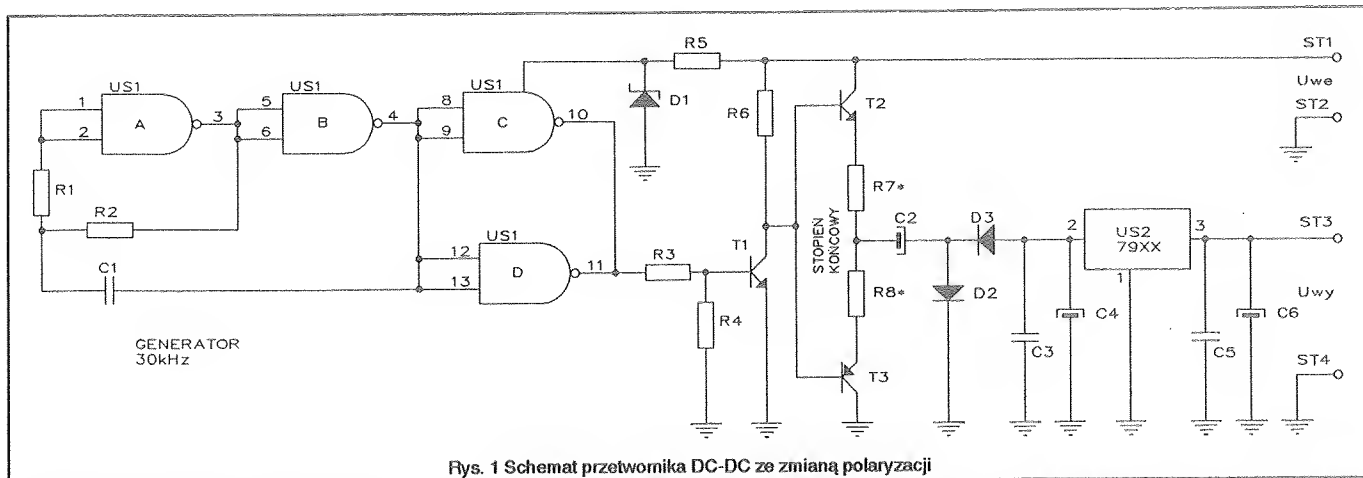


Rys. 1 Schemat przetwornika DC-DC ze zmianą polaryzacji

Bramki układu scalonego US1 A i US1 B tworzą oscylator - CMOS, który wytwarza sygnał prostokątny o częstotliwości

pracującym podwójnym układem kolektora i wzmacniacza prądu na tranzystorach T2 i T3. Jest to stopień końcowy w

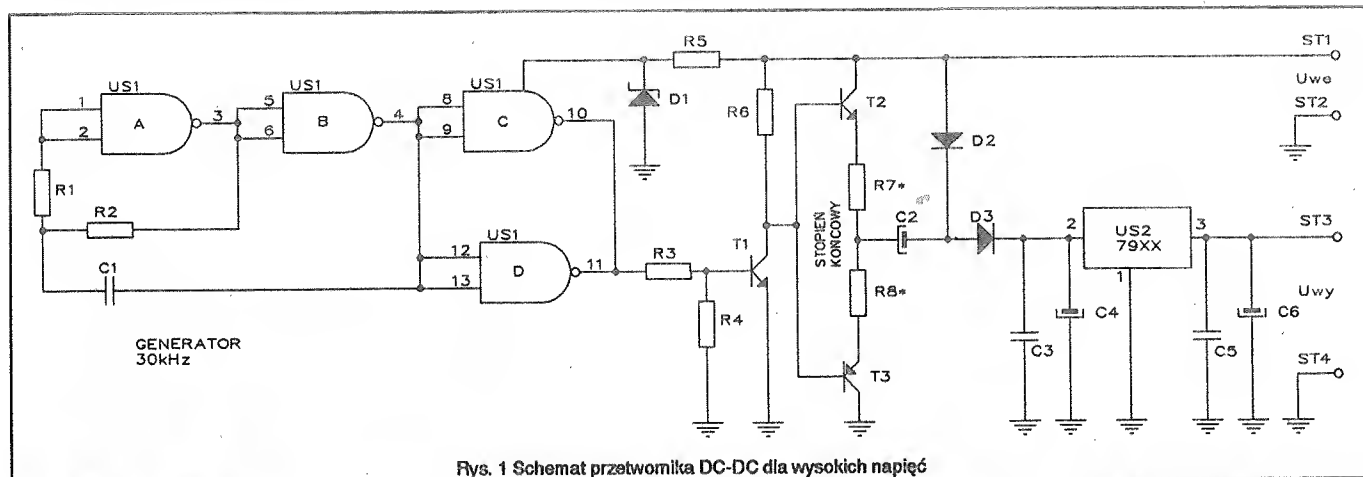końcowy na tranzystorach T2 i T3 podaje sygnał prostokątny na katodę diody D3, jak również na anodę diody D2.



Rys. 1 Schemat przetwornika DC-DC dla wysokich napięć

układzie przeciwsobnym.

Rezystory R7 i R8 ograniczają w razie potrzeby, przy wysokim napięciu zasilającym, maksymalny skok napięcia na wejściu kondensatora C2.

Rezystory R7 i R8 powinny być obliczane ze wzoru:

$$R7, R8 = \frac{U_{we} - U_{ic} - 18V}{4 \cdot I_{wy}}$$

U_{we} - napięcie wejściowe
 U_{ic} - napięcie wyjściowe układu scalonego
 I_{wy} - najmniejszy prąd wyjściowy

Dla ustalenia napięcia na kondensatorze C4 rezystory te wylicza się ze wzoru:

$$R7, R8 = \frac{U_{we} - U_{ca} - 4 \cdot U_D}{4 \cdot I_{wy}}$$

Diody Zenera D1 ustala napięcie zasilające układ scalony US1 na 12V, co wobec wysokiego ~40V napięcia wejściowego jest wymagane.

Na rys. 1 pokazany jest schemat przetwornika DC - DC jako przetwornik dodatniego i ujemnego napięcia. Stopień



D3 prostuje wartość szczytową. Kondensator C4 służy przy tym jako bufor, tak że wejściowe napięcie na wyprowadzeniu z układu scalonego US2 jest uzależnione od ujemnego stałego napięcia. Napięcie progowe tranzystorów T2, T3 i diody D2 i D3 jest mniejsze o około 2,8V od napięcia wejściowego (założywszy, że w miejsce R7 i R8 założone są mostki).

Układ scalony US2 - regulator napięcia stałego, stabilizuje ujemne napięcie robocze żądanej wartości. Kondensatory C3, C5 i C6 służą również do stabilizacji i do ograniczenia wahań napięcia. I teraz z wyprowadzenia ST3 może być brane ujemne napięcie zasilające.

Na rys. 2 przedstawiony jest schemat przetwornika DC - DC dla wszystkich napięć.

Do wyjścia stopnia końcowego układ jest identyczny jak poprzedni. Połączenie diody D2 i D3 przedstawione na schemacie, daje na kondensatorze C4 podwójne napięcie zasilające, po odjęciu napięcia progowego diody i tranzystorów (2,8V).

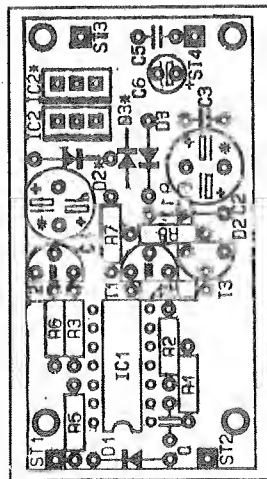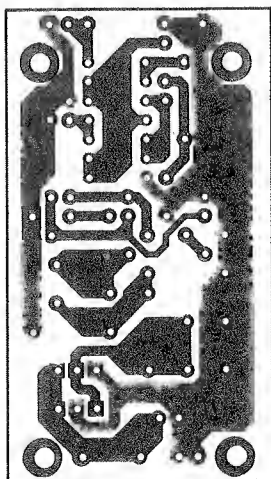Włączając do układu tranzystor krzemowy T2 i tranzystor germanowy T3 typu AC187 i AC188, jak również diody D2 i D3 typu BAT46 (diody Schottky), zmniejsz



Rys. 3 Widok płytki od strony druku i elementów

30 kHz, ustalany przez kondensator C1 i rezystor R2. Rezystor R1 uniemożliwia podawanie na równolegle połączone bramki układu scalonego US1 A, ujemnego napięcia powstającego przy naładowaniu kondensatora C1.

Układ równoległy bramek US1 C i US1 D steruje tranzystorem napędowym T1 przez rezystor R3 ograniczający prąd. Rezystor R4 służy do szybkiego oczyszczania naładowanej nośnikami bazy tranzystora T1. To natomiast steruje

Tabela 1

$I_{wyj.}$	U_{spec}	$U_{nom.}$
1mA	13.5V	12.3V
2mA	13.4V	12.3V
5mA	13.2V	12.2V
10mA	13.0V	12.1V
20mA	12.8V	12.0V
50mA	12.3V	11.7V
100mA	11.7V	11.2V

$U_{we} = 15V$

U_{normal} - wyposażenie konwencjonalne
T2, T3 i D2, D3

U_{spec} - D2 i D3 - diody Schottk'y, T2 i T3
- tranzystory germanowe

szą straty napięcia układu i wynoszą one 1,5V. Jest to cenna zaleta, ale względnie płaską charakterystykę germanowych tranzystorów i diod Schottk'y uzyskuje się tylko przy względnie małym obciążeniu wyjścia (tabela 1). W praktyce, to przedstawione alternatywne wyposażenie może być bardzo przydatne.

Zastosowanie takich przetworników w układach elektronicznych eliminuje szereg kłopotów związanych z siecią zasilającą (np. stosowanie dużej ilości transformatorów, wahania napięcia) oraz eliminuje kłopoty związane z zastosowaniem baterii (np. przy zmianach polaryzacji zasilania baterie szybciej się zużywają).

Wykaz elementów

Rezystory:

R1 - 56k

R2 - 100k

R3 - 10k

R4 - 4k7

R5 - 820 Ω

R6 - 330 Ω

Kondensatory:

C1 - 150 pF

C2, C4 - 100 μF /40V

C3, C5 - 100 μF

C6 - 10 μF /40V

Półprzewodniki:

US1 - CD 4011

T1 - BC 548

T2 - BC 337

T3 - BC 327

D1 - ZPD 12V

D2, D3 - BYV 95B

Opracowano na podstawie ELV Journal.

mgr inż. Zbigniew Pędzik

Autoalarm w wykonaniu CMOS


W literaturze pojawiło się już dużo układów alarmowych do samochodów, ale moim zdaniem zabezpieczenie pojazdów przed włamaniami jest ważnym problemem i każdy przedstawiony układ sygnalizacji wart jest wypróbowania.


Opisany niżej układ jest zrealizowany na układach CMOS, a więc charakteryzuje się bardzo małym poborem prądu, co jest bardzo ważne przy obciążeniu akumulatora samochodu. Układ nadaje się do pojazdów z napięciem akumulatora 6V i 12V.

Charakterystyka układu:


Urządzenie alarmowe realizuje następujące funkcje:

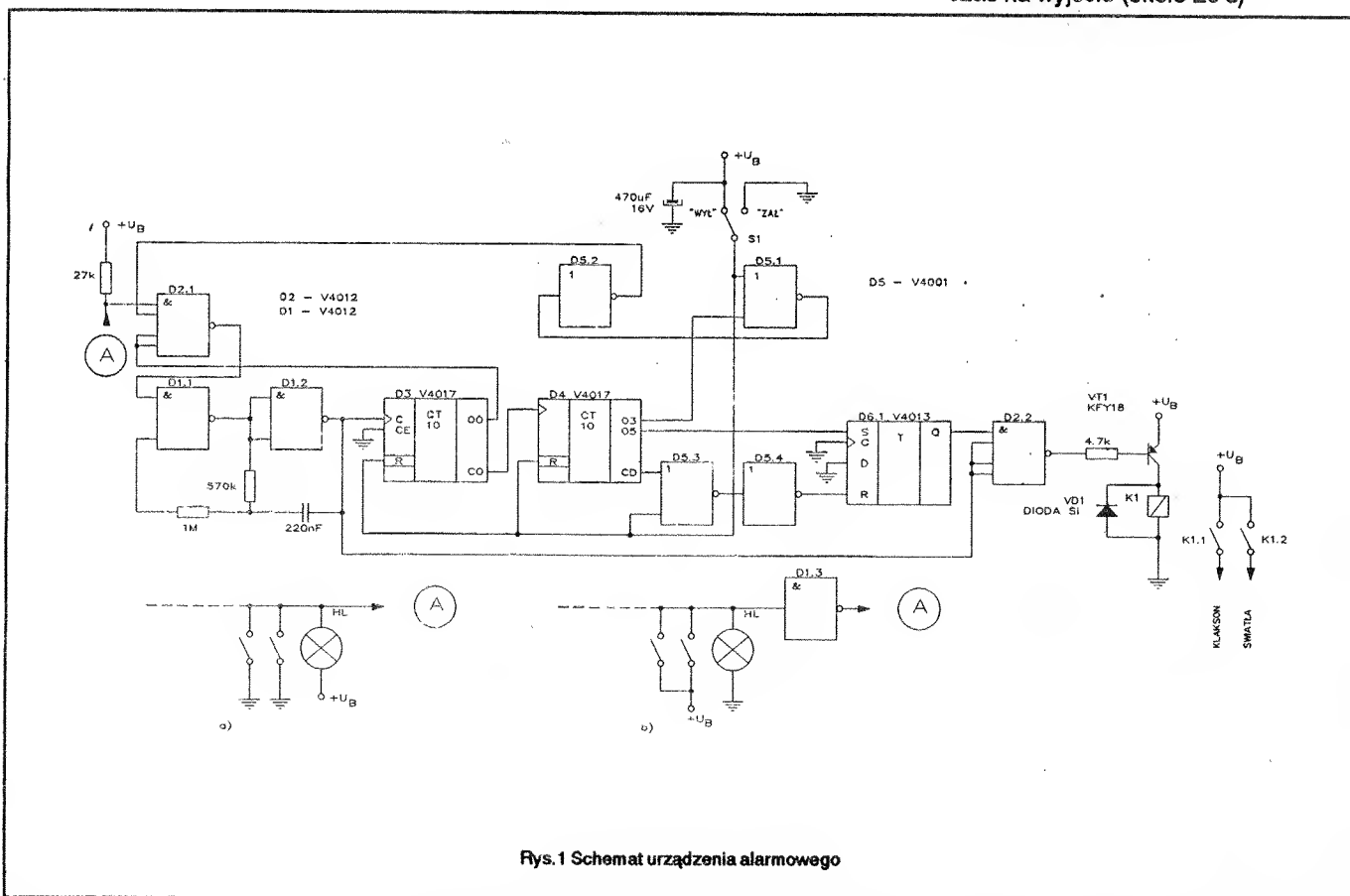- włączanie przez kierowcę
- czas na wyjście (około 20 s)



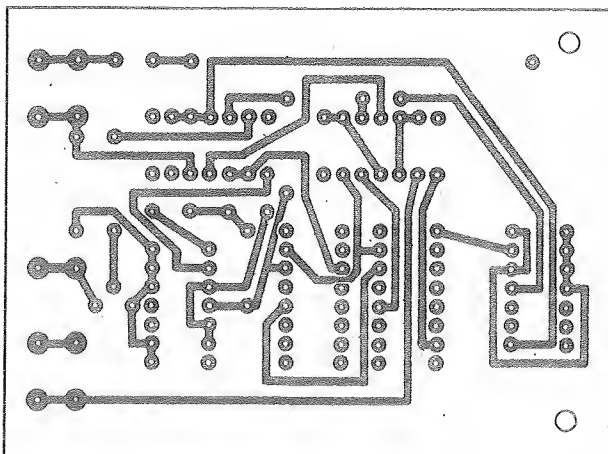

Rys.2 Widok płytki od strony druku

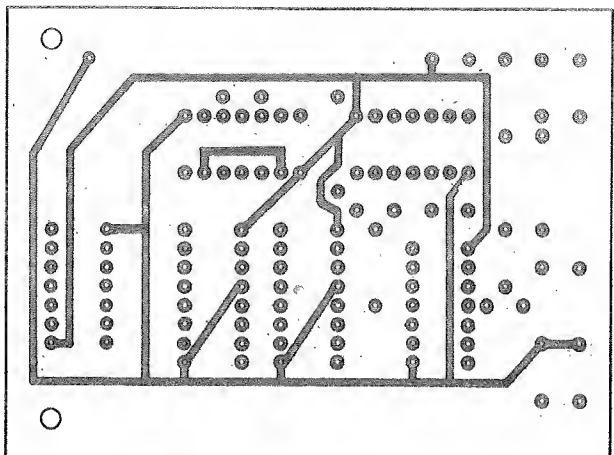

Rys.2 Widok druku od strony elementów

- czuwanie
- czas na wejście i wyłączenie (około 20 s)
- alarm przez włączenie klaksonu i/lub sygnału świetlnego 1 cykl (około 40 s)
- powrót do stanu czuwania po ponownym zamknięciu drzwi, w przeciwnym razie ponowny alarm po około 50 s

Podane czasy mają znaczenie przy wyborze częstotliwości taktów do 1 Hz. Przez zmianę obwodu RC przy układach D1.1 i D1.2 ustala się czas w zależności od uznania (wydłuża się go lub skraca).

Rozszerzenie zakresu mierzonej częstotliwości w tańszych przyrządach umożliwiły monolityczne cyfrowe dzielniki

Realizacja poszczególnych funkcji przez układ wygląda następująco:

- Urządzenie alarmowe jest wyłączone. Wyłącznik S1 znajduje się w pozycji "WYŁ". W tym przypadku na wejściach RESET liczników D3 i D4 jak również przerzutnika RS na D6.1 oraz wszystkich wejściach bramki D2.1 istnieje stan wysoki "H". Otwarcie drzwi włącza generator (D1.1 i D1.2) lecz pozostaje to nieskuteczne, gdyż blokowane są liczniki.

- Urządzenie alarmowe jest włączone. Wyłącznik S1 znajduje się w pozycji "ZAKŁ". Na wejściach RESET istnieje niski poziom "L"; wyjście bramki D2.1 przechodzi w stan wysoki "H" i generator zaczyna pracować. Liczniki D3 i D4 dokładnie zliczają impulsy. Gdy tylko stan licznika osiąga "30", bramka D2.1 przechodzi w stan "H" przy wyjściu 00 D3 i 03 D4, a D5.1 i D5.2 znowu w stan "L". Kiedy drzwi są zamknięte, co pokazane jest z lewej strony w dolnej części schematu (a) (stylki drzwiowe rozwierne), urządzenie alarmowe jest wówczas w stanie czuwania.

- Otwarcie drzwi. Podczas otwarcia drzwi generator przez D2.1 przechodzi do stanu pracy; liczniki D3 i D4 zliczają dalej. Po osiągnięciu stanu licznika "50", jeżeli tylko wcześniej wyłącznik S1 nie był przełączony na pozycję "WYŁ", uruchamia się przerzutnik RS. Wówczas przyciąga swoje styki przełącznik K i klakson oraz światła sygnalizują nieupoważnione otwarcie pojazdu. Przy stanie licznika "99" przerzutnik RS włącza się, a licznik zaczyna

liczyć od nowa i przy stanie "30" urządzenie alarmowe znowu przestawia się w roboczym reżim.

Otwarte drzwi powinno się znowu zamknąć w "czasie wejścia", wyprowadzenie 5 bramki D2.1, wówczas znowu jest w stanie "H", a wyprowadzenie 00 D3 nie przechodzi przy pierwszym impulsie generatora do stanu "H". Przez to wejścia D2.1 są w stanie "L", co bezwarunkowo prowadzi do wyzwania alarmu i to pozwala na ponowne uruchomienie we właściwym czasie przełącznika S1.

Dla pojazdów, w których wyłącznik drzwiowy łączy +U_B, sygnał wejściowy musi być odwrócony przez nieużytą bramkę układu D1 tak jak pokazuje rys.1b w dolnej środkowej części schematu (b). Rezystor 27k przy tym może być usunięty.

Jeżeli urządzenie podłącza się do pojazdu bez zastosowania wyłącznika drzwiowego, to rezystor 27k jest wówczas konieczny. W przeciwnym razie do utrzymania wej. bramki 2.1 w stanie "H" może być użyta żarówka oświetlająca wnętrze pojazdu (pokazuje to rys. a na rys.1) z tym, że musiałaby ona świecić się, co nie jest korzystne.

Układ montowany jest na płytce z podwójnym drukiem, co można uważać za wadę układu. Całe urządzenie montuje się w niewidocznym miejscu, jak również i wyłącznik S1 powinien być zamontowany w miejscu znanym tylko właścicielowi pojazdu.

Opracowano na podstawie FUNKAMATEUR 9/89.


mgr inż. Zbigniew Pędzik

Dzielnik częstotliwości do 1 GHz


W profesjonalnej, ale również w praktyce amatorskiej często zachodzi potrzeba bezpośredniego pomiaru wartości dużych częstotliwości. Minęły już czasy kiedy licznik częstotliwości do 100 MHz z dzielnikiem ECL do 250 MHz był szczytem techniki. Dziś profesjonalne układy mierzą częstotliwości do 5 GHz.

ECL. Te tanie dzielniki, które wejściową częstotliwość dzielą w stosunku 1:64 lub 256 są bezproblemowo używane jako części liczników częstotliwości. W najno-

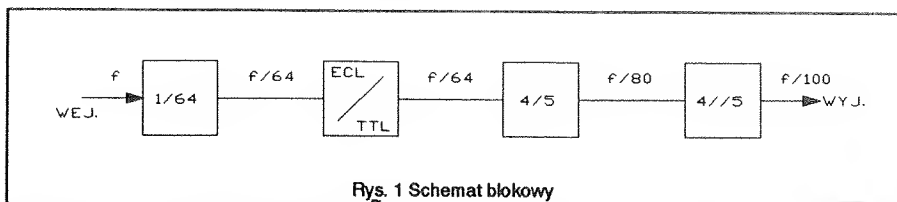wocześniejszych licznikach przeliczaniem wyniku steruje komputer.



Rys. 1 Schemat blokowy

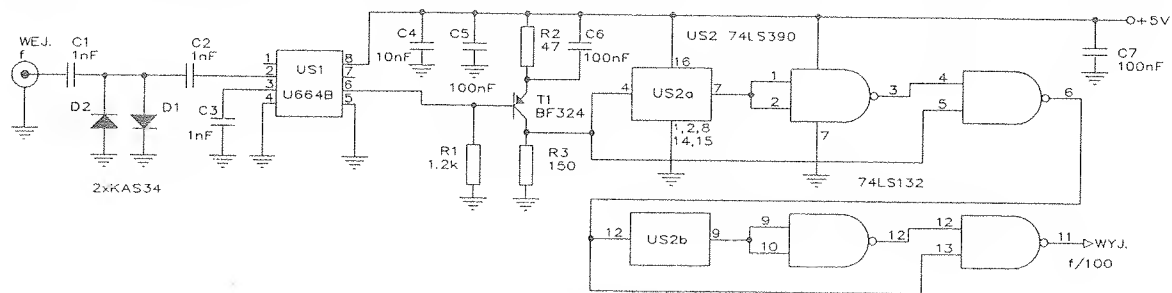

Rys. 2 Schemat dzielnika częstotliwości do 1 GHz

Przy rozszerzeniu zakresu częstotliwości gotowego już licznika celowe i niemal konieczne jest użycie dzielnika dekadowego. Monolityczne dzielniki dekadowe ECL do 1 GHz, np SP 8668 (Plessey), mają z punktu widzenia amatora podstawową wadę - wysoką cenę, która jest spowodowana większą komplikacją a zwłaszcza mniejszą seryjnością produkcji.

Przedstawiony poniżej układ stanowi tani sposób na pokazanie tego problemu.

Blokowy schemat dzielnika przez 100 jest przedstawiony na rys. 1. Wejściowa częstotliwość jest dzielona w dzielniku ECL przez 64. W następnych obwodach częstotliwość jest kolejno dwukrotnie podzielona przez 5/4. Zasada dzielenia pięcioma czwartymi polega na tym, że z każdego pięciu impulsów przepuszczane są tylko cztery. Aby lepiej zrozumieć zasadę całego procesu dzielenia założmy, że na wejście przychodzi 1600 impulsów. Po podzieleniu przez 64 będzie ich 25, a na wyjściu pierwszego dzielnika przez zostanie ich 20. Po przejściu przez drugi dzielnik przez 5/4 zostanie ich 16. W ten sposób realizowany jest podział przez 100.

Praktyczna realizacja układu jest przedstawiona na rys. 2. Jako wzmacniacz wejściowy oraz dzielnik przez 64 z wyjściem ECL pracuje układ U 664 firmy Telefunken. Zakres napięcia zasilającego wa ha się w granicach 4,5 - 5,5 V, a pobór prądu od 40 do 60 mA. Czulość wejściowa urządzenia wynosi 20 mV przy częstotliwości od 80 do 1000 MHz i impedancji wejściowej 50Ω. Gwarantowany zakres pomiarowy wynosi od 30 do 1000 MHz. Typowy zakres częstotliwości sięga 1200 MHz i więcej 5/4.

Za dzielnikiem znajduje się translator poziomów ECL na TTL. Obwód kombinacyjny realizuje dzielenie przez 5/4 a jego główną częścią jest podwójny binarny licznik dziesiętny 74LS390. Ma on oddzielny dzielnik przez 2 i 5 tak jak obwód 7490A. Wykorzystane są tylko dzielniki przez 5, które w połączeniu z bramkami tworzą dzielnik przez 5.

Wejście obwodu U 664 B jest symetryczne. Według zaleceń producenta końcówka 2 stanowi wejście i jest odseparowana kondensatorem 1 nF, a końcówka 3 jest zblokowana takim samym kondensatorem do masy. Wejście jest odpowiednio zabezpieczone diodami Schottky'ego. Zamiast układu 74LS390 można użyć dwóch układów 74LS90.

Przy projektowaniu obwodu drukowanego należy pamiętać o zasadach budowy układów UHF.

Na podst. AR 9/1990

Witold Dąbrowski

Spis elementów

Kondensatory

C1, C2, C3 - 1nF, bezindukcyjny

C4 - 10nF bezindukcyjny

C5, C6, C7 - 100nF

Półprzewodniki

US1 - U 664 B(S)

US2 - 74LS390

US3 - 74LS139

T1 - BF 324

D1, D2 - KAS 34 (31), HP 2800, BAT 45


Rezystory (bezindukcyjne)

R1 - 1,2 kΩ

R2 - 47 Ω

R3 - 150 Ω

Ptasi śpiew

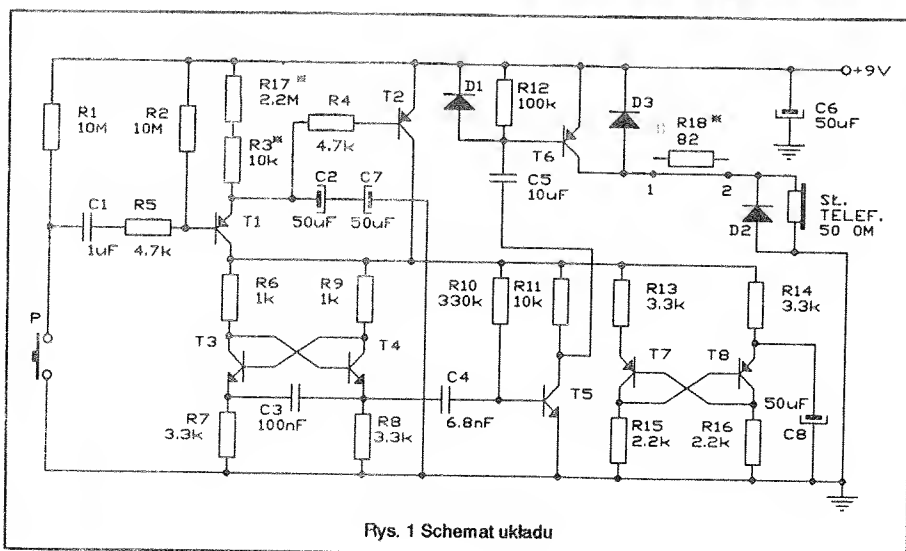

Rys. 1 Schemat układu

Przedstawiony poniżej układ o nieskomplikowanej budowie imituje śpiew ptaka. Wszystkie potrzebne elementy są bardzo łatwo dostępne. Układ może być zasilany baterią 9V, ponieważ pobór prądu podczas czuwania wynosi mniej niż 1μA, a podczas śpiewu 10-15 mA. Można go wykorzystać jako domowy dzwonek, źródło sygnału budzącego do różnych zegarków, źródło sygnału dźwiękowego do różnych urządzeń i wreszcie jako zabawkę dla dzieci.


Mogą być użyte dowolne tranzystory, np. typu BC 177 i BC 107, diody BYP 401/100 lub podobne.

Na podstawie AR 4/1989


Witold Dąbrowski

Ekonomiczny powielacz o małej impedancji wyjściowej

Powielacz napięcia Cockrofta-Watona (rys. 1) może wytwarzać duże ujemne napięcia - setki kilowoltów, którego szczytowa wartość równa się wejściowemu napięciu międzyszczytowemu. Jednakże w przypadku zastosowań niskonapięciowych - rzędu 100V - przeważają w tym rozwiązaniu wady. Układ z rys.1 wykazuje stosunkowo wysoką impedancję z powodu małej pojemności efektywnej szeregowo połączonych kondensatorów oraz stosunkowo znaczny spadek napięcia z powodu spadków na poszczególnych diodach. Poza tym układ wymaga 2n diod i 2n kondensatorów do wytworzenia stałego napięcia wyjściowego w przybliżeniu n razy większego od napięcia zasilania. Układ z rys.2 jest bardziej efektywny i to przy użyciu mniejszej liczby

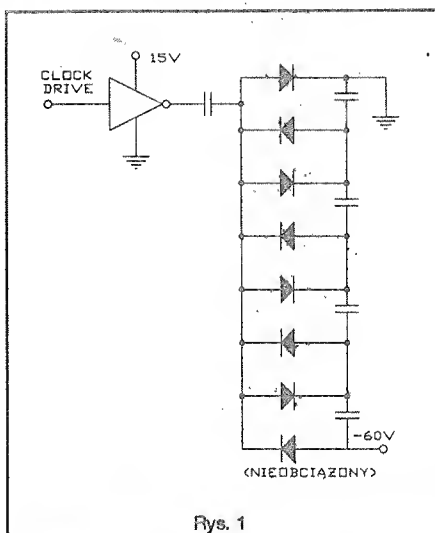

Rys. 1

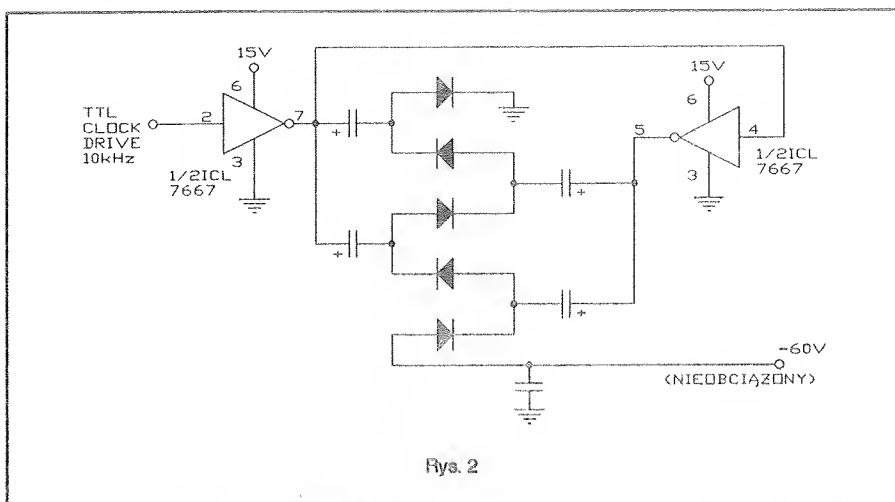

Rys. 2

diod i kondensatorów. Równoległe połączenie pojemności pozwala zmniejszyć ich liczbę lub - przy użyciu tej samej - obniżyć impedancję wyjściową. Po drugie, w pierwszym układzie bezpośrednio sterowany jest tylko jeden z dwóch szeregowo pojemnościowych, podczas gdy w drugim - sterowane są oba szeregi przeciwnie. W układzie tym napięcie jest podwajane przez każdy stopień złożony z dwóch diod. Końcowa dioda służy do otrzymania napięcia DC, ponieważ oba szeregi pojemnościowe przenoszą teraz napięcie przemienne. Układ ICL 7667 (dual-FET driver) przyjmuje sygnał TTL i dostarcza nisko-omowego wyjścia w układzie przeciwobnym do sterowania szeregowo diodowych. Niska impedancja wyjściowa jest szczególnie pomocna przy stosowaniu długich szeregów w celu podniesienia napięcia wyjściowego po-

wyżej 100V, zwłaszcza gdy napięcie początkowe jest niskie. Układ z rys.2 wymaga n+1 diod i n+1 kondensatorów do otrzymania napięcia wyjściowego równego n-krotnemu napięciu zasilania. W przypadku napięcia $U_{cc}=5V$, układ drugiego rodzaju potrzebuje mniej niż połowę liczby elementów potrzebnych w układzie poprzednim, ponieważ wzrasta napięcie wyjściowe każdego stopnia w wyniku mniejszej liczby spadków napięć na przewodzących diodach. Stosując układ z rys.2 w celu otrzymania na wyjściu napięcia dodatniego, odwracamy polarność kondensatorów i diod, a anodę diody D1 łączymy z dodatnią szyną zasilającą. Taki dodatnio-wyjściowy obwód może dać 45V przy początkowych 15V przy użyciu 3 diod i 3 kondensatorów.

mgr inż. Robert Krzysztofek

Schematy, po które czasami warto sięgnąć cz.7 (zastosowanie timera 555 cz.2)

1. Wylacznik czasowy (bezstykowy).
Opracowano na podstawie: Radio plans 6/1980

2. Okresowy sterownik czasowy.
Pierwszy układ 555 generuje $f=36Hz$,
 $R1=R2=1,8M\Omega$, $C=10\mu F$,
 $f=1,49/CR1+R2C$
Drugi układ 555 wysyła impuls o długości 8s, $R=t/1,1C$.
W każdej godzinie generowany jest sygnał trwający 8s.
Opracowano na podstawie: ELO 1/1980

3. Kieszonkowy miotacz wysokiego napięcia.
3 impulsy w ciągu 1 sekundy, jeden impuls trwa 2,3ms.

Opracowano na podstawie: ELO 2/1980

4. Sekwencyjny sterownik czasowy.
Obwód jest wyzwalany opadającym zboczem impulsu wejściowego (1/3U zasilania). Z podanymi wartościami elementów pierwszy obwód wprowadza opóźnienie 10ms, drugi 50ms, a trzeci 20ms. Stałe czasowe można dobierać dowolnie.
Opracowano na podstawie: Radiotechnika 3/1982

7. Czasowy włącznik oświetlenia.
 $t=1-1,5h$

Opracowano na podstawie: Popular electronics 6/1976

8. Włącznik okresowy.


Łączy w granicach 0,7-38s, ON: $0,693R_A C1[s]$, OFF: $0,693(R_A+R_B)C1[s]$


Opracowano na podstawie: Practical Electronics 9/1977

9. Regulacja kształtu napięcia przebiegu trójkątnego.
 f aż do 100kHz, T1 i T2 muszą mieć duży, T3 - przełączający, częstotliwość reguluje C.
Opracowano na podstawie: Electronics Australia 5/1976

10. Monostabilny generator impulsów.
Opracowano na podstawie: ETI 1/1977

5. Syrena "Kojak".

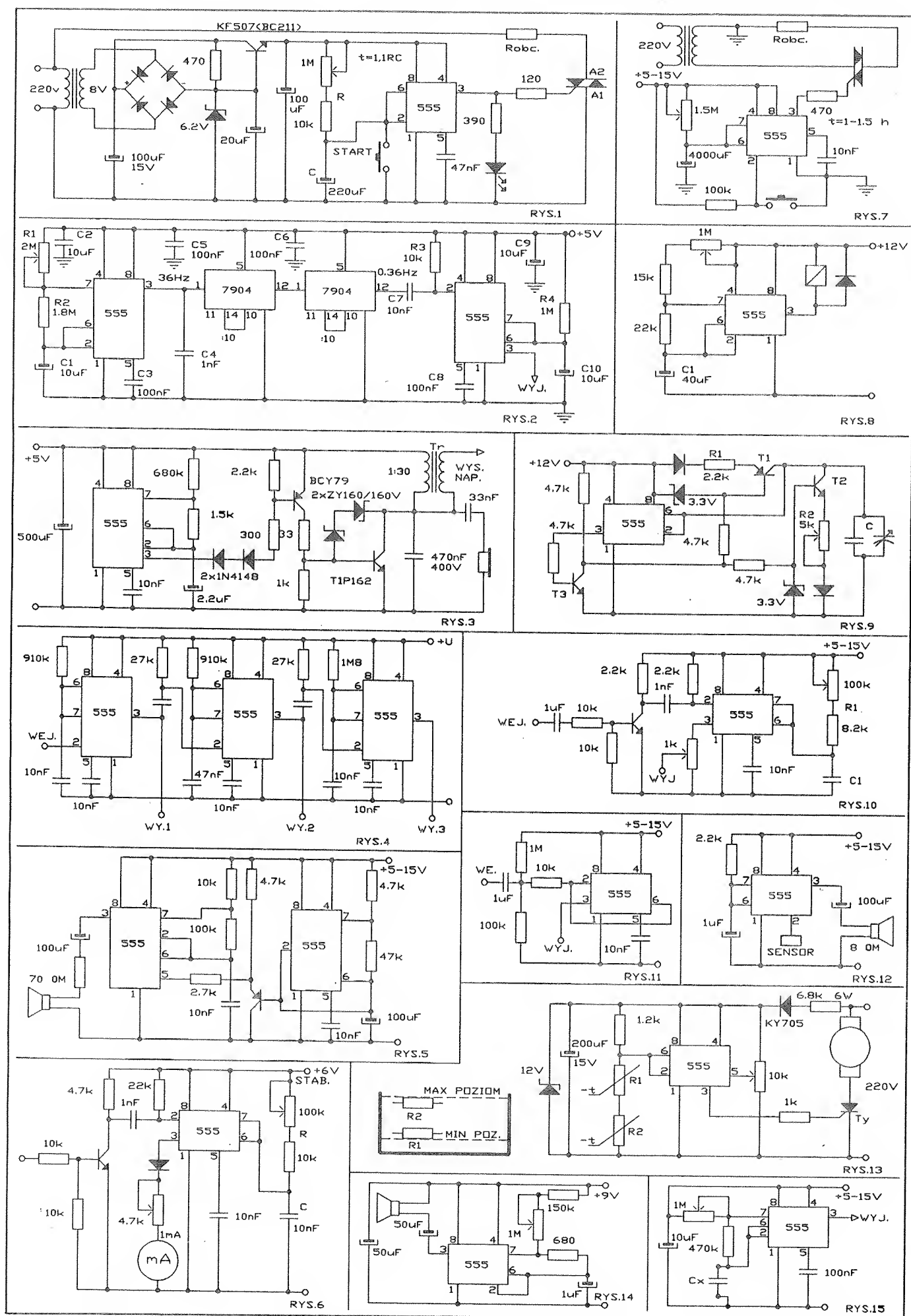

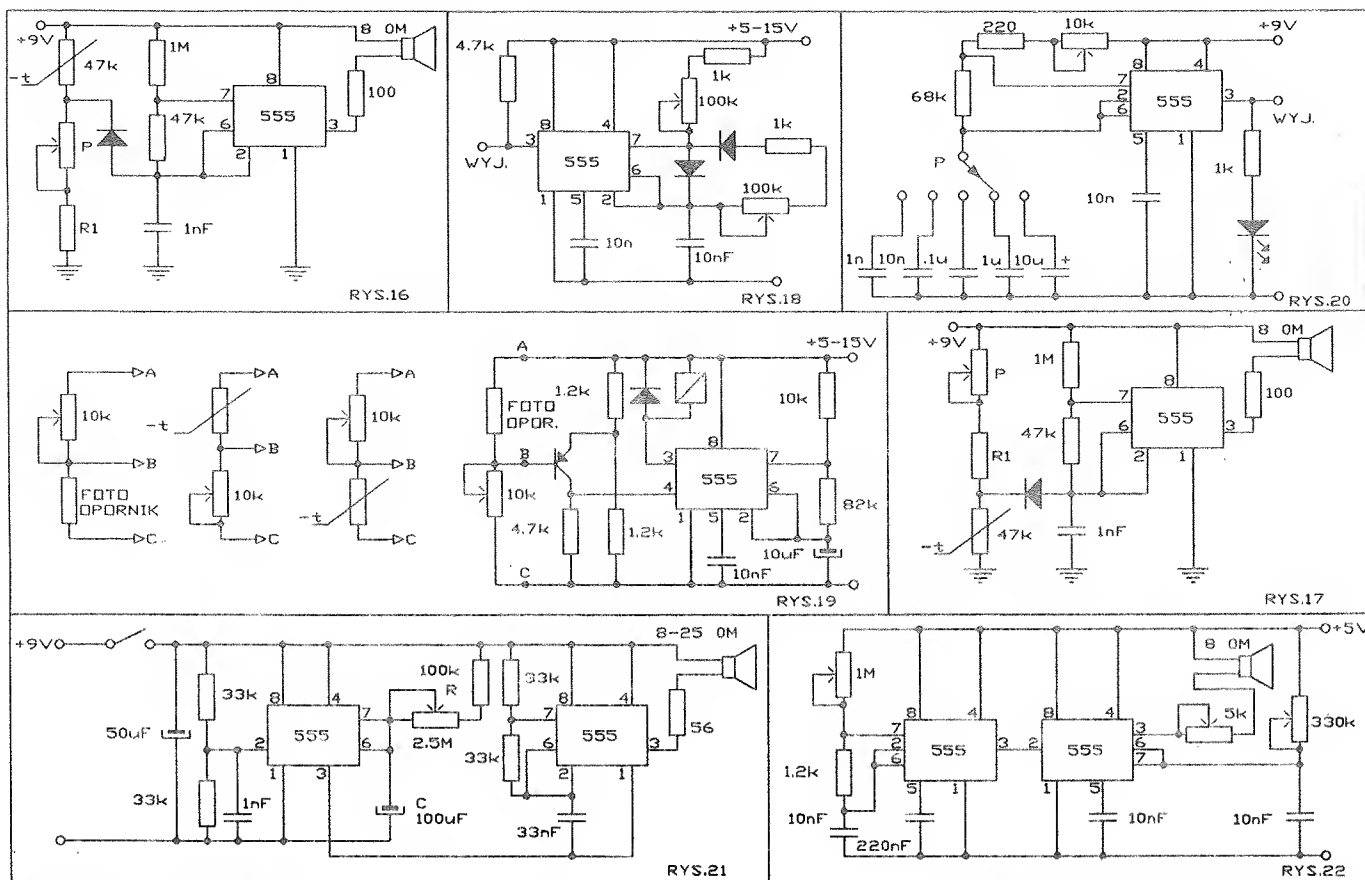

Opracowano na podstawie: ETI 1/1977

16. Dźwiękowy sygnalizator temperatury. Opracowano na podstawie: Electronics today International 3/1977

13. Multiwibrator astabilny.

$T = 7,5 \mu s - 750 ms$

Opracowano na podstawie: ETI 1/1977

19. Urządzenie alarmowe.

Opracowano na podstawie: Electronics today International 1/1977

11. Zamiana przebiegu sinusoidalnego na prostokątny.

Opracowano na podstawie: ETI 1/1977

6. Liniowy miernik częstotliwości.

Opracowano na podstawie: ETI 1/1977

14. Kieszonkowy metronom.

Od 40 do 220 sygnałów na minutę.

Opracowano na podstawie: Popular Electronics 4/1974

12. Dźwiękowa sygnalizacja dotyku.

13. Automatyczna regulacja ilości wody w naczyniu (zbiorniku).

R_1, R_2 - do 500Ω w wodzie

100Ω na powietrzu

M - silnik pompy

18. Prosty miernik pojemności.

Zakres pomiaru od $100 pF$ do $10 \mu F$

$100 pF - 10 kHz, 1 \mu F - 1 Hz, C = 1/f [\mu F; kHz]$

Sygnał wyjściowy podłączyć do cyfrowego miernika częstotliwości.

Opracowano na podstawie: Radiotechnika 2/1982

20. Generator impulsów od 1 Hz do 10 kHz.

21. Kieszonkowy sygnalizator.

W zależności od R i C można ustawić czas rzędu godzin.

Opracowano na podstawie: Katalog Thall 1978

22. Melodyjny dzwonek.

Opracowano na podstawie: Radiotechnika 7/1982


Witold Dąbrowski

Przesuwnik fazowy z adaptacją do zmian częstotliwości

Obwód pokazany na rysunku przesuwają fazę sygnału wejściowego o 120° niezależnie od fluktuacji częstotliwości i amplitudy na wejściu. W układzie zastosowany został tranzystor JFET (2N4093, dowolny inny), jako sterowany napięciem rezystor, którego wartość jest proporcjonalna do różnicy faz między wejściem a wyjściem. Wartości R_1, C_1 i r_{DS} określają wielkość

przesunięcia fazy (w układzie z rys. - 120°). Timer 555 pracuje jako detektor fazy, którego dwa wejścia połączone są z wejściem i wyjściem, które sterują odpowiednio wzmacniacze IC2 i IC3. Służą one za detektory przejścia przez zero. Diody D1 i D2 ograniczają dodatnie impulsy wchodzące do timera, który jest sterowany ich opadającymi zboczami. Wyjście timera pozostaje w stanie LO

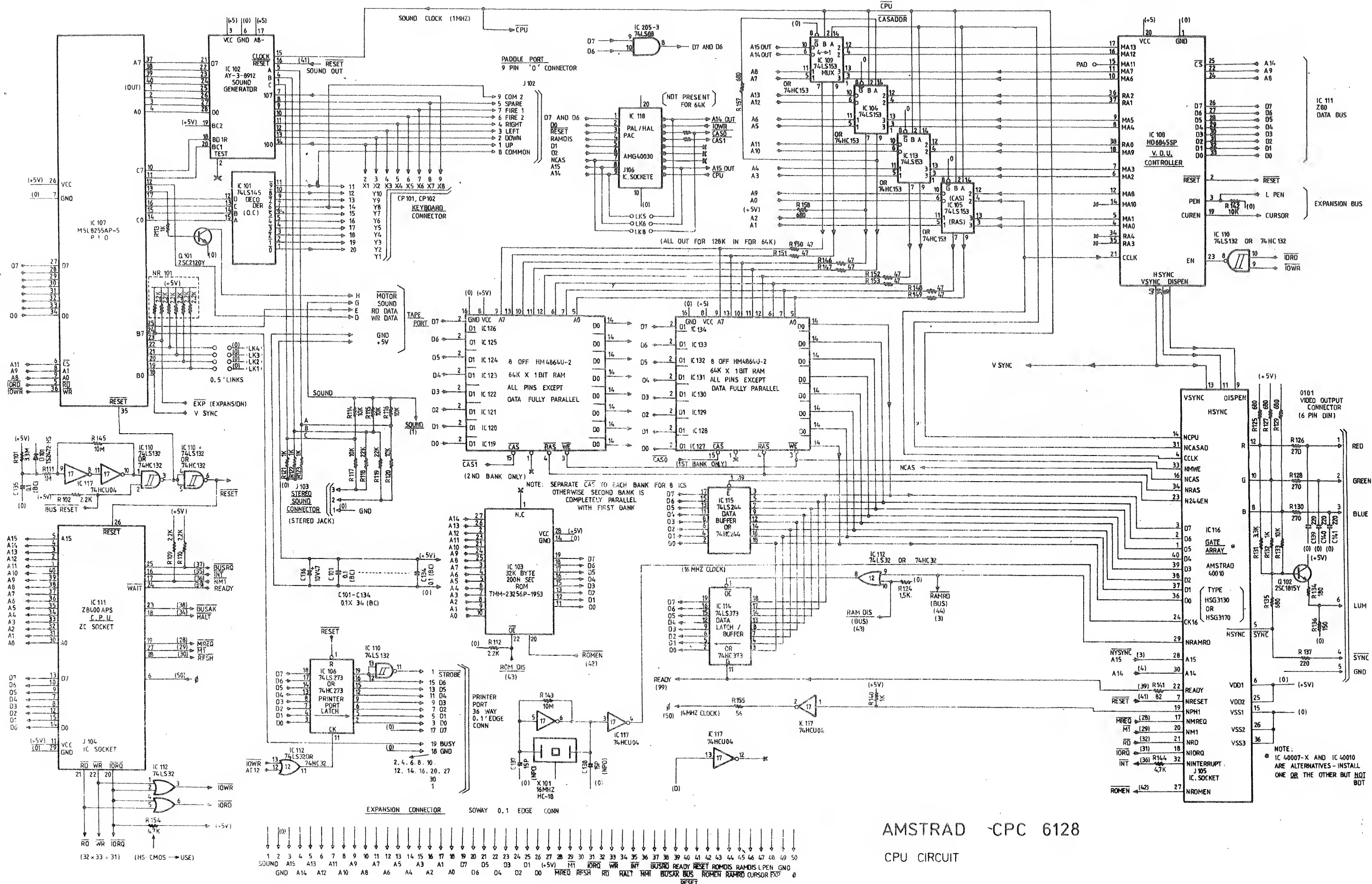przez czas proporcjonalny do przesunięcia fazy między wejściem i wyjściem obwodu. Średnia wartość sygnału z timera steruje wzmacniacz IC4, którego wyjście jest filtrowane przez R_2, C_2 . Wynikowy sygnał steruje tranzystor JFET. Potencjometr ustawia sygnał sterujący na wartość, przy której przesunięcie fazy między wejściem i wyjściem wynosi 120° , gdy sygnał wejściowy ma częstotliwość 50




AMSTRAD CPC 6128
CPU CIRCUIT

Złącze RS 232C

Zalecenie CCITT nr V.24 stawia wymagania na modemy służące do asynchro-

złącza fizycznego stosowane jest 25-stykowe złącze typu szufladowego (np. "ca-

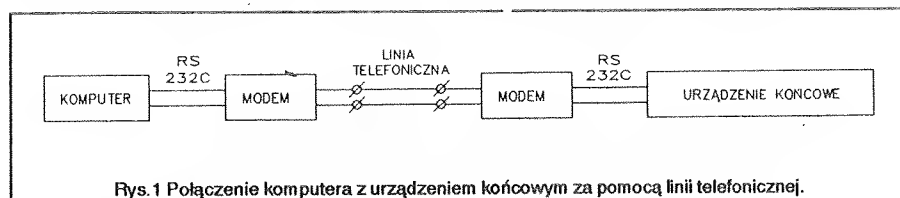Po stronie odbiornika wartości sygnałów są interpretowane jako:



nicznej, szeregowej transmisji danych. Jest ono zgodne ze sprzęgiem RS 232 C zaproponowanym w 1969 r. przez Zrzeszenie Przemysłu Elektronicznego USA.

Zalecenie dopuszcza następujące szybkości transmisji:

110 [bod]

150 "

300 "

600 "

1200 "

2400 "


4800 "

9600 "

19200 "

[bod]=[bit/s]

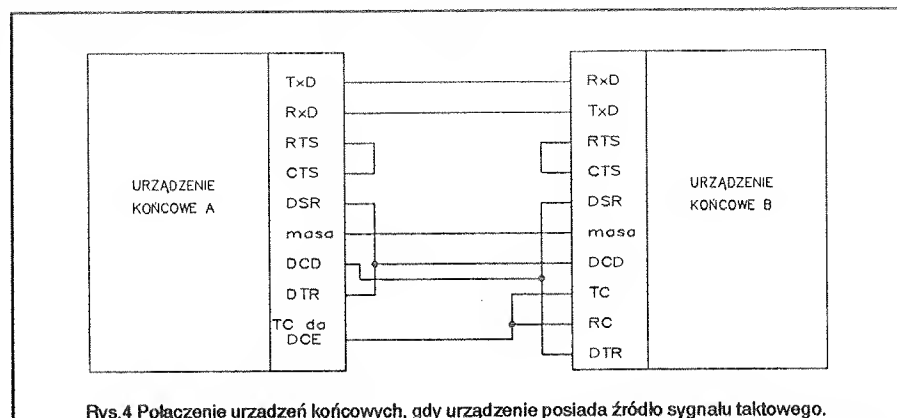Modemy umożliwiają przekazywanie danych w dwóch kierunkach dzięki zdublowaniu wszystkich linii. W charakterze



non" 7529, "Eltra" 871025/881025).


Oprócz funkcji sygnałów przedmiotem zalecenia są również parametry elektryczne sygnałów. Po stronie nadajnika sygnałom logicznym odpowiadają napięcia:

0 - powyżej +5V

1 - poniżej -5V

Czasy narastania i opadania zboczy sygnałów nie powinny przekraczać 4% czasu przeznaczanego na nadanie 1 bitu danych.

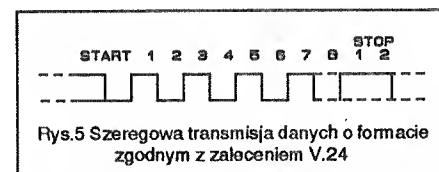Zastosowanie tak dużych skoków napięcia uodparnia transmisję na zakłócenia nawet przy stosowaniu przewodów nieekranowanych.



Jak widać na rys.5 transmisja rozpoczyna się od wysłania 1-go bitu startu o wartości logicznej "0".



.W celu jednoznaczności detekcji bitu startu, nawet gdy ostatni bit poprzedniego znaku jest zerowy, każdy znak oddziela się od następnego za pomocą dwóch bitów stopu o wartości logicznej "1".

Format słowa jest taki, że najpierw wysyłany jest LSB.

Znaki ASCII kodowane są na 7 bitach. Ósmy (MSB) jest bitem kontrolnym. Przy porządkowaniu mu wartości logicznej "0" lub "1" odbywa się przez obliczenie sumy pierwszych siedmiu bitów. Jeśli jest ona liczbą parzystą bit kontrolny otrzymuje wartość 1.

Dopuszczalne oddalenie współpracujących urządzeń nie jest określone jawnie, lecz wynika z ograniczenia narzuconego na pojemność kabla połączeniowego: 2500[pF].

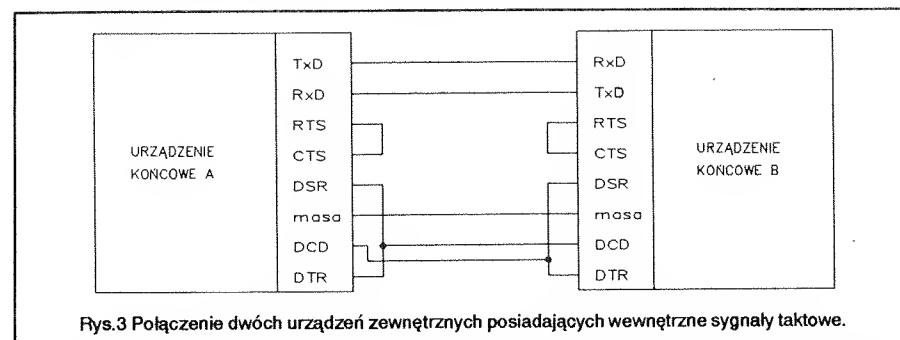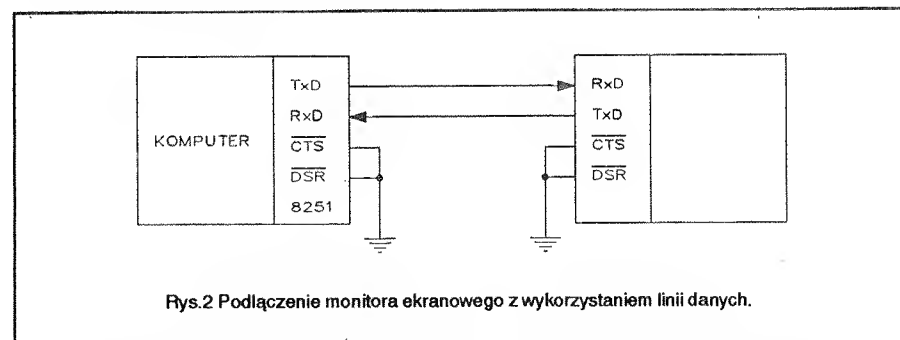Przyjmując $C=120-150[pF/m]$ otrzymujemy odległość rzędu $l_{max}=16-20[m]$.



Oznaczenia		Nr styku	Opis	Kierunek
RS232	V.24			
AA	101	1	Uziemienie ochronne	
AB	102	7	Masa	
BA	103	2	Dane wysyłane	K→UK
BB	104	3	Dane odbierane	K←UK
CA	105	4	Część nadawcza włączona	K→UK
CB	106	5	Gotowość nadajnika	K←UK
CC	107	6	Gotowość do pracy	K←UK
	108.1	20	Włączyć transmisję	K→UK
CD	108.2	20	Gotowość terminala	K→UK
CE	125	22	Wywołanie	K←UK
CF	109	8	Poziom sygnału odbieranego	K←UK
CG	110	21	Jakość odbioru	K←UK
CH	111	23	Szybkość transmisji (terminal)	K→UK
CI	112	23	Szybkość transmisji (modem)	K←UK
CK	126	11	Wybór częstotliwości nadawania (modem 200 bodów)	K→UK
DA	113	24	Sygnał taktowany	K→UK
DB	114	15	Sygnał taktowany	K←UK
DD	115	17	Takt odbiornika	K←UK
SBA	118	14	Kanał zwrotny danych wysyłany	K→UK
SBB	119	16	Kanał zwrotny danych odbierany	K←UK
SCA	120	19	Kanał zwrotny odbiornika włączony	K→UK
SCB	121	13	Gotowość kanału zwrotnego	K←UK
SCF	122	12	Poziom sygnału w kanale zwrotnym	K←UK
		9, 10	Zarezerwowane dla urządzeń testujących	
		11, 18, 25	Wolne	

mgr inż Witold Wrotek

Preparaty chemiczne w areozolu stosowane w elektronice

Kontakt 60.

Wypróbowany Srodek czyszczący oraz pielęgnujący do wszelkiego rodzaju kontaktów i styków elektrycznych. Rozpuszcza warstwy tlenków i siarczków oraz usuwa brud, oleje, żywice, tłuszcze itp.

Kontakt 61.

Najlepszy środek czyszczący i chroniący przed korozją do nowych (nie utlenionych) i szczególnie wrażliwych styków, połączeń i elektromechanicznych części napędów.

Kontakt WL.

Usuwa tłuszcze i żywice. Oczyszcza i od-tłuszcza silnie zabrudzone elektryczne narzędzia, płyty elektroniczne, podzespoły i materiały.

Plastik-Spray 70.

Wysokiej jakości, przezroczysty lakier ochronny wytworzony na bazie żywicy akrylowej. Izoluje, osłania, uszczelnia. Tworzy czystą, jasną, elastyczną powłokę. Można stosować do pokrywania obwodów drukowanych.

Kalte-Spray 75 Plus.

Środek chłodzący, służący do szybkiej lokalizacji usterek w zakresie elektroniki. Przy jego pomocy można sprawdzić działanie regulatorów temperatury, np. w urządzeniach chłodniczych, mając możliwość zamrożenia czujników do -50 stopni Celsjusza.

Zink 62.

Zatrzymuje proces korozji i wytwarza galwaniczną warstwę ochronną. Zink 62 tworzy odporną, elastyczną, giętą i przewodzącą powłokę ochronną z metalicznego cynku. Powłoka ta bardzo dobrze wiąże się z pokrywającą powierzchnią. Odporna jest na zmiany temperatury i nie odwarstwia się.

Kontakt Gold 2000.

Specjalny środek ochronny i antyadhezyjny stosowany w wysokiej jakości złączach z naniesionymi powłokami metalowymi powierzchni stykowych. Odpowiedni do stosowania w przypadku powierzchni złoconych, ocynowanych i wodowanych.

Lotlack SK 10.

Jest to lakier lutowniczy ułatwiający lutowanie polakierowanych obwodów drukowanych.

Schutz 15.

Środek do czyszczenia i konserwacji przyrządów elektrycznych i elektronicznych. Zabezpiecza przed korozją i utlenianiem. Nie powoduje prądów upływu, nie stwarza kanałów do przebiegów iskrowych i zwarć.

Urethan 71.

Jednoskładnikowy lakier poliuretanowy, ochronno-izolacyjny. Tworzy trwałe powłoki na metalach, obudowach, kablach, wtyczkach itp.

Isolier-Spray 72.

Olej izolacyjny na bazie silikonu. Jest preparatem o wysokiej jakości. Jest płynny i ma dużą lepkość. Jego wytrzymałość na przebicie wynosi 20kV/mm. Zakres stosowania od -50 - 200 stopni Celsjusza.

Tension 67 plus.

Jest to sprężone powietrze, znakomicie nadające się do czyszczenia i odkurzania elementów elektronicznych, mechanizmów zegarkowych, modułów, obudów, projektorów, kamer itp.

Video-HiFi-Sicherheitsreini ger.

Pośrednio wpływa na poprawę jakości obrazu i dźwięku. Usuwa nalot tlenków z taśmy, pył, kurz oraz zabrudzenia głowic magnetowidowych video i audio, walkmanów i projektorów kinowych. Dodatkowo czyści płyty i sensory. Chemicznie czysty, nie pozostawia śladów i jest niepalny.

Printer 66.

Znakomity środek czyszczący do głowic igielkowych drukarek. Rozpuszcza w idealny sposób barwniki, pył metaliczny, spieczony olej i smary.

Video-Spray 90.

Specjalny środek do czyszczenia głowic magnetycznych video i audio w sprzęcie wysokiej klasy.

Graphit-Spray 33.

Służy do naprawy uszkodzonych powłok grafitowych kineskopów, osłon antystatycznych.

Vaseline-Spray.

Środek smarujący i zabezpieczający przed korozją. Zawartość dozowana jest przez rurkę, co umożliwia spryskiwanie trudno dostępnych miejsc.

Antistatik-Spray 100.

Zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych na powierzchniach z tworzyw sztucznych.

EMV 35.

Służy do ochrony przed wyladowaniami elektrostatycznymi oraz bardzo dobrze ekranuje przed elektromagnetycznymi interferencjami dzięki napyłaniu powłoki niklowej.

Witold Dąbrowski

Generator funkcyjny z częstotściomierzem cyfrowym

Wyposażenie generatora funkcyjnego w cyfrowy odczyt częstotliwości pozwala na dokładne kontrolowanie częstotliwości sygnału wyjściowego, uwalniając jednocześnie od kłopotliwego, w warunkach amatorskich, skalowania generatora.

Parametry przedstawionego na rys.1 generatora funkcyjnego z układem ICL8038 /US1/ są następujące:

- praca w dwu zakresach częstotliwości
 - A. 0,1 - 5kHz
 - B. 0,5 - 32kHz
- poziom sygnału prostokątnego /regulowany/ zmienia się od 0 do $U_{max}=12,5V$
- poziom sygnału trójkątnego /nierulowany/ zmienia się od 5 do 10V
- maksymalne napięcie skuteczne /regulowane/ przebiegu sinusoidalnego /sygnał bez składowej stałej/ wynosi nieco ponad 1V.

Sygnały z generatora ICL8038 - trójkątny oraz sinusoidalny, są podawane na wyjście poprzez wtórnik napięciowy na

wzmacniaczach operacyjnych 741 /US2 i US3/. Ponieważ taki wtórnik jest "za wolny" do przenoszenia sygnału prostokątnego o częstotliwości większej niż 5kHz /zbyt wolne narastanie i opadanie zboczy sygnału/ zastosowano wtórnik emiterowy na tranzystorze T1.

Częstotściomierz pracuje także w dwu zakresach:

- A. z dokładnością odczytu 1Hz /czas 1 pomiaru 2s/,
- B. z dokładnością odczytu 10Hz /czas 1 pomiaru 0,2s/.


Przewidziano możliwość pomiaru częstotliwości /do 100kHz/ sygnału zewnętrznego o poziomie TTL lub CMOS.

Zasilanie generatora i częstotściomierza: 15V/200mA.

Częstotściomierz cyfrowy wykonano w całości na układach scalonych typu CMOS. Na rys.2 przedstawiono generator częstotliwości wzorcowej 4MHz oraz dzielnik częstotliwości przez 32 na ukła-

dzie 4060 /US4/, dzielnik częstotliwości przez 100 na 4518 /US5/, przełączany w zależności od zakresu programowany dzielnik częstotliwości przez 250 lub 25 na układzie scalonym 40103 /US6/ oraz układ logiki częstotściomierza na 4017 /US7/. Na rys.3 pokazano elektroniczny przełącznik na układzie 4011 /US8/ sygnałów: wewnętrznego z generatora ICL8038 /zastosowanie stopnia na tranzystorze T2 pozwala na dwubiegunowe zasilanie układu ICL8038/ i zewnętrznego, liczniki na 4518 /US9 i US10/ oraz blok "pamięci" typu zatrask wraz z dekoderni kodu BCD na kod wskaźników siedmiosegmentowych typu LED o wspólnej katodzie /US11-US14: 4511/. Rezygnując z możliwości pomiaru częstotliwości sygnału zewnętrznego można pominąć T1, T2 i US8 i połączyć bezpośrednio wyprowadzenie "9" US1 z wyprowadzeniem "10" US9 /przy jednobiegunowym zasilaniu generatora ICL8038/.

Andrzej Kusiak

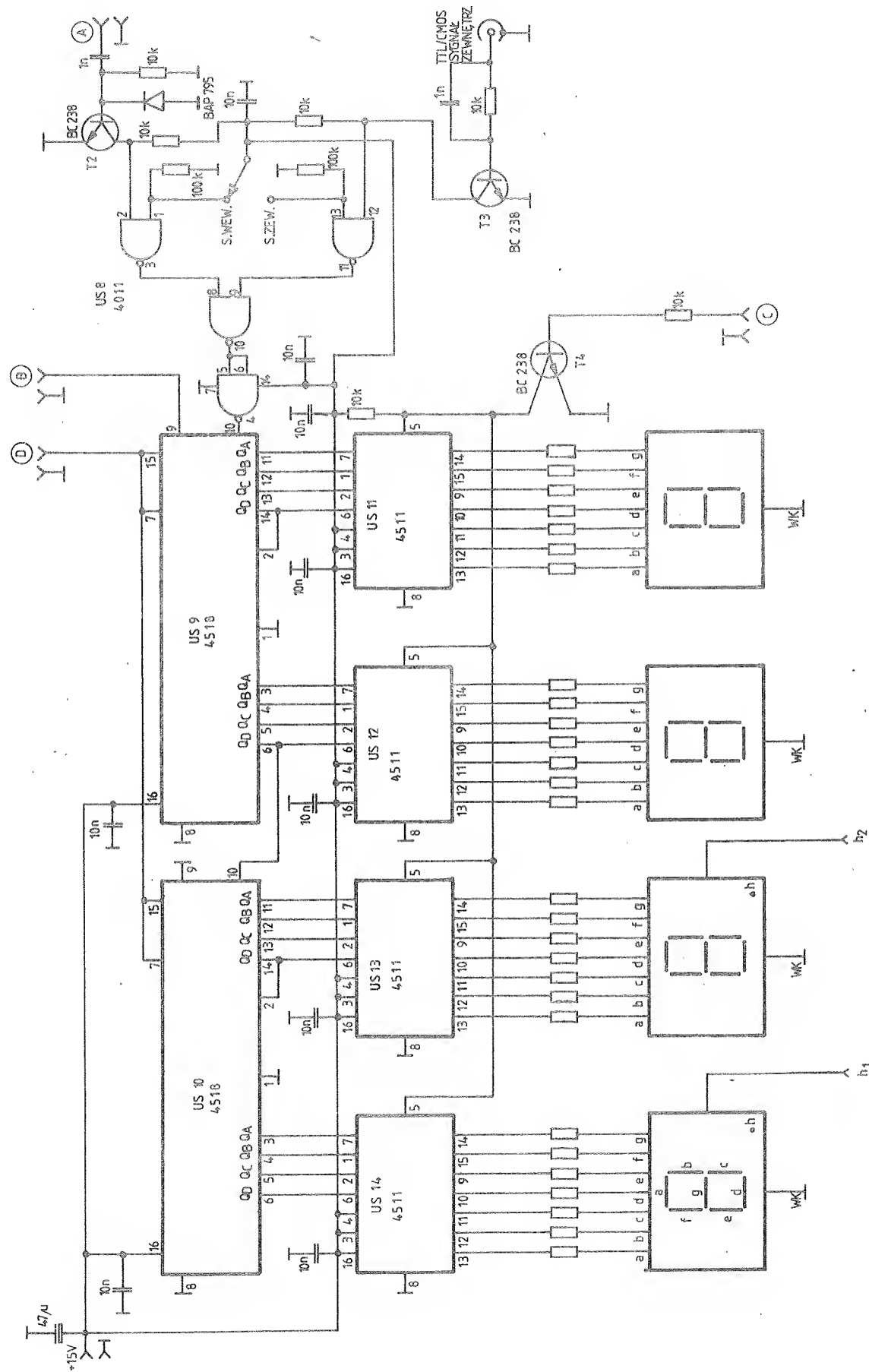

Rys. 3

KATALOG cz. 16

Wykaz oznaczeń:

V_{CC} - znamionowe napięcie zasilania

I_I - prąd wejściowy

f_{max} - maksymalna częstotliwość

t_{PLH} - czas propagacji przy zmianie stanu logicznego z niskiego na wysoki

t_{PHL} - czas propagacji przy zmianie stanu logicznego z wysokiego na niski

t_{PZL} - czas propagacji przy zmianie stanu z wysokiej impedancji na stan niski

t_{PZH} - czas propagacji przy zmianie stanu z wysokiej impedancji na stan wysoki

t_{PLZ} - czas propagacji przy zmianie stanu niskiego na stan wysokiej impedancji

t_{PHZ} - czas propagacji przy zmianie stanu wysokiego na stan wysokiej impedancji

L - stan niski "0"


H - stan wysoki "1"

X - stan dowolny "0" lub "1"

Z - stan wysokiej impedancji

SN 74LS620


Ośmiokrotny zespół nadawczo-odbiorczy

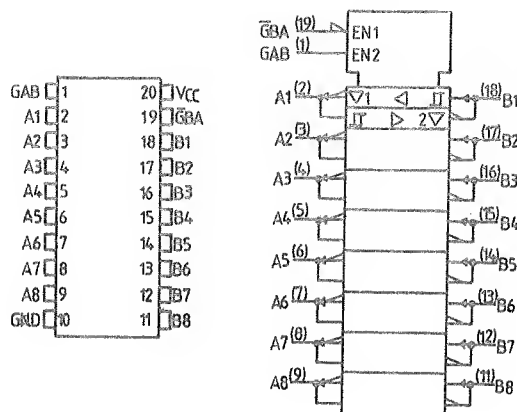

	WEJ.	WYJ.	LS620	JED.
V _{CC}			5	V
I _I			0.1	mA
t _{PLH}	A	B	6	ns
	B	A	6	ns
t _{PHL}	A	B	8	ns
	B	A	8	ns
t _{PZL}	GAB	A	31	ns
	GBA	B	31	ns
t _{PHZ}	GAB	A	23	ns
	GBA	B	23	ns

SN 74LS621


Ośmiokrotny zespół nadawczo-odbiorczy

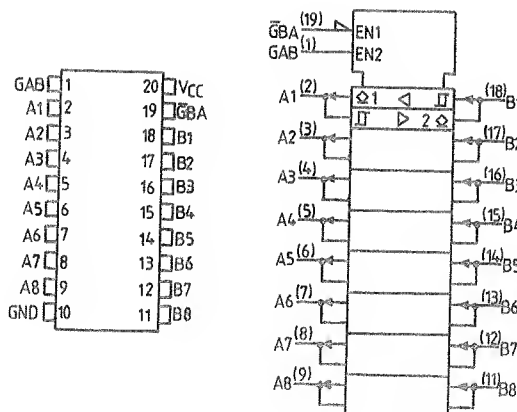


	WEJ.	WYJ.	LS621	JED.
V _{CC}			5	V
I _I			0.1	mA
t _{PLH}	A	B	17	ns
	B	A	17	ns
t _{PHL}	A	B	16	ns
	B	A	16	ns
t _{PLH}	GAB	A	23	ns
	GBA	B	25	ns
t _{PHL}	GAB	A	34	ns
	GBA	B	37	ns

SN 74LS623

Ośmiokrotny zespół nadawczo-odbiorczy

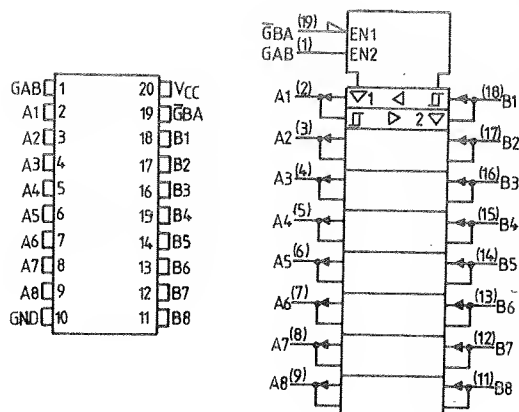


	WEJ.	WYJ.	LS623	JED.
V _{CC}			5	V
I _I			0.1	mA
t _{PLH}	A	B	8	ns
	B	A	8	ns
t _{PHL}	A	B	11	ns
	B	A	11	ns
t _{PZL}	GAB	A	31	ns
	GBA	B	31	ns
t _{PHZ}	GAB	A	26	ns
	GBA	B	26	ns

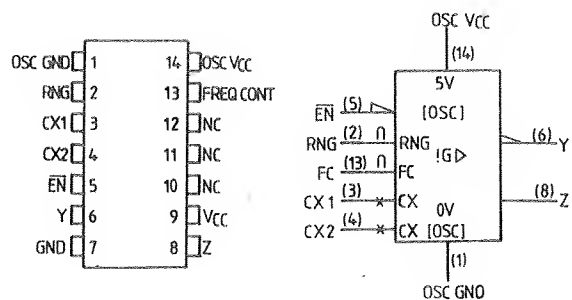


SN 74LS624
Generator przestrajany napięciem

		LS624	JED.
V _{CC}		5	V
I _I		0.1	mA
f _o	C _{ext} =50pF	V _I =5V	15 MHz
		V _I =1V	1.1 MHz

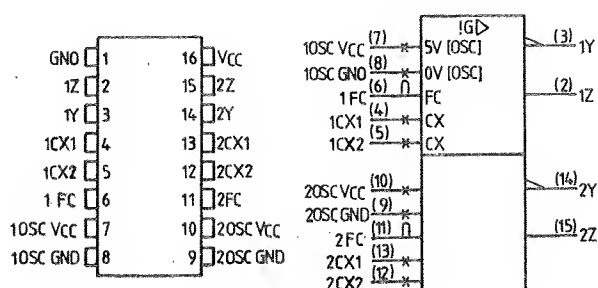


SN 74LS625
Generator przestrajany napięciem

		LS625	JED.
V _{CC}		5	V
I _I		0.1	mA
f _o	C _{ext} =50pF	V _I =5V	7 MHz
		V _I =0V	0.9 MHz

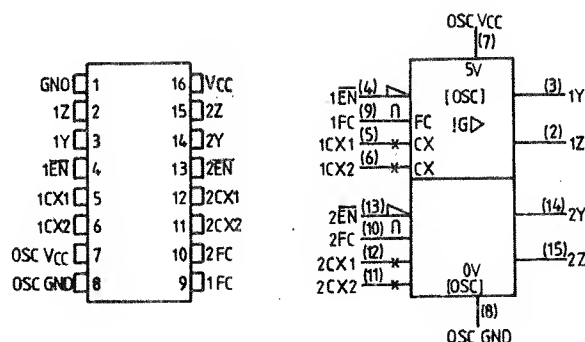

SN 74LS626
Generator przestrajany napięciem

		LS626	JED.
V _{CC}		5	V
I _I		0.1	mA
f _o	C _{ext} =50pF	V _I =5V	9.5 MHz
		V _I =0V	1.2 MHz

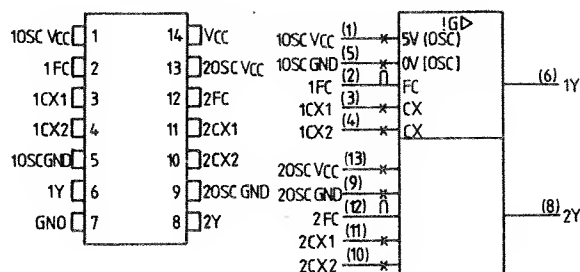

SN 74LS627
Generator przestrajany napięciem

		LS627	JED.
V _{CC}		5	V
I _I		0.1	mA
f _o	C _{ext} =50pF	V _I =5V	12 MHz
		V _I =0V	1.5 MHz

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK



Electronics
Components

90-001 ŁÓDŹ 1, P.O.BOX 244 ul. SIENKIEWICZA 11/13.
Tel.(0-42)32-67-83, 363807; Fax (0-42)32-67-83, 43-30-01
Tlx: 885215, 886622



Electronics
Components

Oferujemy **25.000** typów podzespołów elektronicznych dla każdego: hobbysty, amatora, naukowca, producenta.
Czas dostawy **od 2 dni do 3 tygodni**. Gwarantujemy ciągłość dostaw.
Dla punktów serwisowych proponujemy stałe dostawy.

Dysponujemy katalogiem oferowanych podzespołów, które wyślemy po otrzymaniu pełnej informacji o Państwa firmie. Sprowadzamy również pojedyncze elementy.

POSIADAMY NASTĘPUJĄCE GRUPY MATERIAŁOWE:

REZYSTORY
POTENCJOMETRY
KONDENSATORY
TRANZYSTORY
TYRYSTORY
TRIaki
DIaki
DIODY
DIODY ZENERA
DIODY LED
HELITRYNY
AUTOALARMY
TRANSFORMATORY
PILOTY
OBUDOWY DO PILOTÓW
BATERIE

ELEMENTY SERWISOWE
UKŁADY SCALONE
UKŁADY KOMPUT.
- SERWISOWE
- LINIOWE
- TTL
- CMOS
STABILIZATORY
WZMACNIACZE
UKŁADY ZEGAROWE
PODSTAWKI
POWIELACZE
OPTOELEKTRONIKA
NARZĘDZIA
PRZYRZĄDY POMIAROWE

ZABEZPIECZENIA
TERMICZNE
ŻARÓWKI
WTYKI
ZŁĄCZA
GNIAZDA
DEKODERY
TRANSKODERY
KONWERTERY
KWARCE
MOSTKI
MIKROPRZELĄCZNIKI
ŁĄCZNIKI I WYŁĄCZNIKI
KONEKTORY
PRZEWODY I KABLE
BUZZERY

BEZPIECZNIKI
TINOLICYN
LUTOWNICE
LAMINAT
OBUDOWY
OSŁONY ZŁĄCZ
WYŚWIETLACZE
WENTYLATORY
PRZYCISKI I KLAWISZE
KOSZULKI TERMOKURCZ.
ELEMENTY SMD

U NAS HURT ZACZYNA SIĘ OD JEDNEJ SZTUKI!!!

Nasi dystrybutorzy lokalni;

CZĘSTOCHOWA 42-200 ALEJA NMP 3 Tel.(0-331)465-05, Fax.(0-331)47-161, Tlx.37638
GDYNIA ORŁOWO 81-558 "ELHURT" Ul.Miodowa 19 Tel.(0-58)21-83-31, Tel.(0-58)24-87-17, Fax(0-58)24-87-17
KATOWICE 40-168 Ul.Klonowa 41A Tel/Fax (0-32)58-46-57
KIELCE 25-035 "WIBTRONIC" Ul.Aleja Legionów 13 Tel.(0-41)433-01 SKLEP FIRMOWY KIELCE Ul.Wspólna 10
KRAKÓW 30-105 "MULTIELEKTRONIK" Ul.Kościuszki 39 Tel.(0-12)22-03-72 Tlx.0326617, Fax.(0-12)21-92-27
LUBLIN "PENATES" Ul.Zachodnia 7 Tel.(0-81)777-020
MIELEC 39-300 QUADRO (obiekt SKS"STAL MIELEC" Ul.Kusocińskiego Tel.24-26(28) wew.390
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 97-300 "INEL" Ul.Buczka 4 Tel.(0-44)79-26
POZNAŃ (ŚWIERCZEWO) 61-415 "WORLD CONTACT" Ul.Sempolowskiej 16 Tel./Fax.(0-61)30-50-22
RZESZÓW 35-328 "RADIO-HOBBY" Ul.Ossolińskich 21 Tel.(0-17)449-98
SOLEC KUJAWSKI 86-050 "ELPOMEX" Ul.Powstańców 7 Tel.(0-52)87-12-11 w.240 Fax.(0-52)41-16-55
Tlx.0562962, 0562926
TORUŃ 87-100 "TORMIK" Ul.Kościuszki 41/47 Tel.(0-56)314-67 Fax.(0-56)345-50

Oczekujemy na oferty producentów do umieszczenia w naszym katalogu.

*POSZUKUJEMY DYSTRYBUTORÓW NA TERENIE MIAST WOJEWÓDZKICH.
WYMAGANE POSIADANIE LOKALU Z TELEFONEM, KAPITAŁU OK.10MLN.
UDZIELAMY WYSOKIEJ MARŻY.*
